
Antworten zum Übungsblatt Nr. 7

Aufgabe 1


Aufgabe 2

Aufgabe 3


a) [Schaltkreis 1]

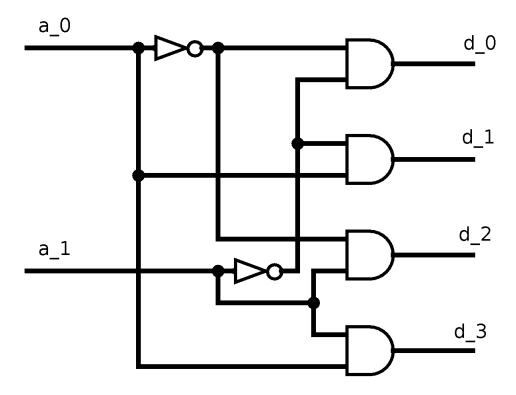

b) [Schaltkreis 2]

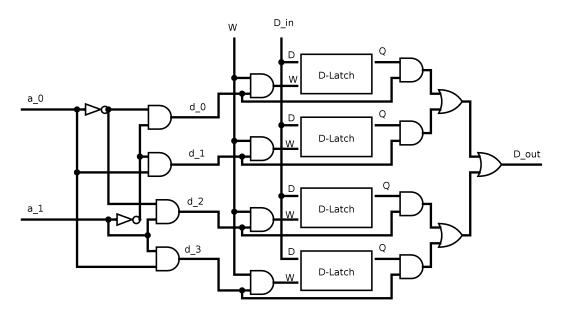

c) [Schaltkreis 3]

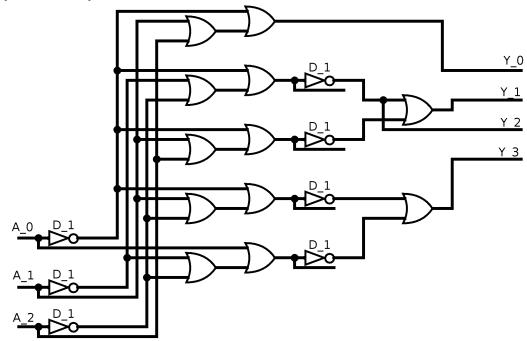

Datum: 12.11.1997, Funktion-ON-Mengen:

 $Y_0 = A'_0 + A_1 + A_2$ $Y_1 = A_0 A'_1 A'_2 + A_0 A_1 A_2$ $Y_2 = A_0 A_1 A_2$ $Y_3 = A_0 A'_1 A_2 + A'_0 A_1 A_2$

Begründung: Da ein D_1 -Dekoder 'zufällig' die Negation mit ausgibt, und

 $(B \wedge C) = \neg (\neg B \vee \neg C)$ ist, verwendet Diese Schaltung nur 'ODER'-Gatter und $D_1\text{-Dekoder}.$

Aufgabe 4

• Beh.: T(N) hat N Blätter.

Da das Ziel ist, einen Eingang (die Wurzel) N-fach zu vervielfältigen, und wir nur von einem Blatt ein Signal 'entnehmen' können (sowie unsere Struktur ein Baum ist), ist gegeben dass wir bei N Ausgängen N Blätter haben müssen.

• Beh.: T(N) hat $\leq N/9 + s$ innere Knoten.

O.b.d.A.: $N \in \mathbb{N}$ (1,..)

IA: $s = 0 \Leftrightarrow N \in \{10^{s-1} + 1, ..., 10^s\} = N \in \{10^0 = 1\} = N = 1.$

T(1) hat $\leq N/9 + s = 1/9 + 0$ innere Knoten. Stimmt, da der Baum nur ein Blatt hat, das gleichzeitig die Wurzel ist.

IS: $(s \rightarrow s + 1)$

Wenn N groß genug wird, um $N \notin \{10^{s-1}+1,...,10^s\}$ zu sein, muss s vergrößert werden ?

ullet Alle Pfade von der Wurzel zu einem Blatt in T(N) haben Länge s.