

Kapitel 7

Formale Spezifikation von Hardware:

1. Boolesche Ausdrücke
2. Binäre Entscheidungsdiagramme (BDDs)
3. **Anwendung: Formale Verifikation**

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Dr. Tobias Schubert, Dr. Ralf Wimmer

Professur für Rechnerarchitektur

WS 2016/17

- **Ziel:** Mit formalen Methoden weitgehend **automatisch** feststellen, ob der Entwurf korrekt ist.
 - **Hier:** Nur **grobe Prinzipien**, es gibt eine Vielzahl von Weiterentwicklungen, die auch im Einsatz sind.
- **Äquivalenz-Check:** Vergleich der Spezifikation mit der Implementierung.
 - **Hier:** Komplexeres Beispiel (ein „Slice“ der **ReTI-CPU**) mit Hilfe von BDDs.
- **Eigenschafts-Check:** Überprüfung, ob bestimmte Eigenschaften gelten.
 - **Hier:** Abwesenheit von **Bus Contention** auf einem Bus.

[illegible]

s_2	s_1	s_0	
0	0	0	$0 \dots 0$
0	0	1	$[b] - [a]$
0	1	0	$[a] - [b]$
0	1	1	$[a] + [b] + c$
1	0	0	$a \oplus b = (a_{n-1} \oplus b_{n-1}, \dots, a_0 \oplus b_0)$
1	0	1	$a \vee b = (a_{n-1} \vee b_{n-1}, \dots, a_0 \vee b_0)$
1	1	0	$a \wedge b = (a_{n-1} \wedge b_{n-1}, \dots, a_0 \wedge b_0)$
1	1	1	$1 \dots 1$

„0-tes Slice der ALU“


- Das „0-te Slice“ ist der Teil der kombinatorischen Logik, der den 0. Ausgang der ALU berechnet.
- Das Vorgehen für die gesamte CPU wäre **identisch**, die BDDs jedoch (sehr) viel größer.
- **Vorgehen:**
 - Erstelle die **Funktionstabelle** für den 0. Ausgang der ALU („Spezifikation“) und berechne das **BDD** dazu.
 - Bestimme die **Hardware**, welche den 0. Ausgang ansteuert („Implementierung“) und berechne das **BDD** dazu.
 - Sind die BDDs **gleich**, ist die Implementierung korrekt!

Spezifikation für das 0-te Slice

s_2	s_1	s_0	0. Ausgang
0	0	0	$(0 \dots 0)_0 = 0$
0	0	1	$([b] - [a])_0 = b_0 \oplus a'_0 \oplus 1 = a_0 \oplus b_0$
0	1	0	$([a] - [b])_0 = a_0 \oplus b'_0 \oplus 1 = a_0 \oplus b_0$
0	1	1	$([a] + [b] + c)_0 = a_0 \oplus b_0 \oplus c$
1	0	0	$(a \oplus b)_0 = a_0 \oplus b_0$
1	0	1	$(a \vee b)_0 = a_0 \vee b_0$
1	1	0	$(a \wedge b)_0 = a_0 \wedge b_0$
1	1	1	$(1 \dots 1)_0 = 1$


s_2	s_1	s_0	
0	0	0	$0 \dots 0$
0	0	1	$[b] - [a]$
0	1	0	$[a] - [b]$
0	1	1	$[a] + [b] + c$
1	0	0	$a \oplus b = (a_{n-1} \oplus b_{n-1}, \dots, a_0 \oplus b_0)$
1	0	1	$a \vee b = (a_{n-1} \vee b_{n-1}, \dots, a_0 \vee b_0)$
1	1	0	$a \wedge b = (a_{n-1} \wedge b_{n-1}, \dots, a_0 \wedge b_0)$
1	1	1	$1 \dots 1$

BDD für die Spezifikation

 


- Variablenordnung: s_2 , s_1 , s_0 , c , a_0 , b_0 .
- Reduziert bis auf Terminalknoten (wegen Übersichtlichkeit).


Schaltrealisierung der ALU

 

Hardware für das „0-te Slice“

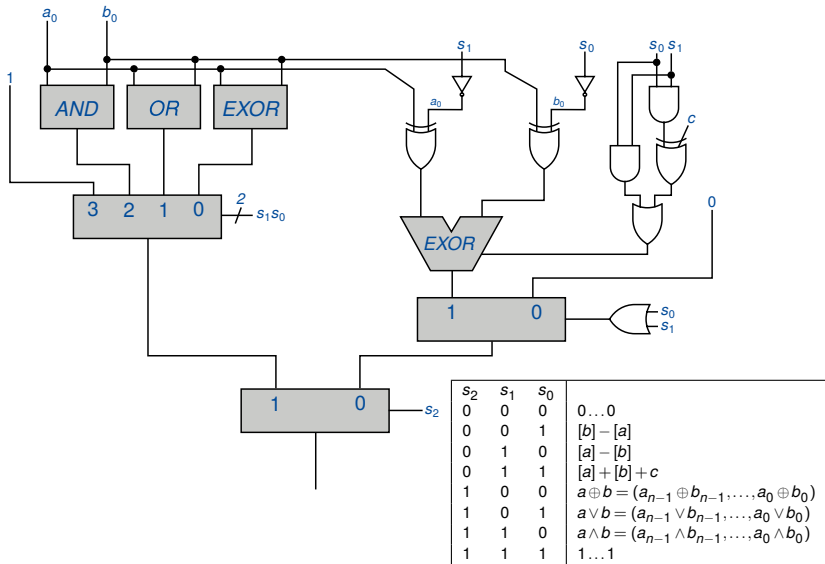

BDD für die Schaltrealisierung

 


- Das BDD entspricht nicht dem für die Spezifikation!
- Irgendwo muss ein Entwurfsfehler sein!

Im Entwurf ist ein Fehler – aber wo?


- Wir wollen nicht nur wissen, dass der Entwurf fehlerhaft ist, sondern den Fehler finden (und dann beheben)!
- Dies wird „**Diagnose von Entwurfsfehlern**“ genannt.
- Ein mögliches Vorgehen: Finde eine Belegung der Eingänge, für die Spezifikation und Implementierung nicht übereinstimmen.
- Wir suchen also eine Belegung von $(s_2, s_1, s_0, c, a_0, b_0)$, für welche gilt:
$$\text{Implem.}(s_2, s_1, s_0, c, a_0, b_0) \neq \text{Spez.}(s_2, s_1, s_0, c, a_0, b_0).$$
- Mit BDDs ist das ganz einfach: Berechne BDD für
$$\text{Implem.}(s_2, s_1, s_0, c, a_0, b_0) \oplus \text{Spez.}(s_2, s_1, s_0, c, a_0, b_0)$$
und betrachte einen beliebigen Pfad zu 1-Terminalknoten.

 - Ergebnis der XOR-Verknüpfung der beiden BDDs:




- Ein Pfad zum 1-Terminal: $s_2 = 0, s_1 = 1, s_0 = 0, c = 0$.
- a_0, b_0 sind unbestimmt; setze z.B. $a_0 = 0, b_0 = 0$.
- Die ALU soll also $[a] - [b]$ berechnen (da $s_2 s_1 s_0 = 010$).


Simulation der gefundenen Belegung (1/3)

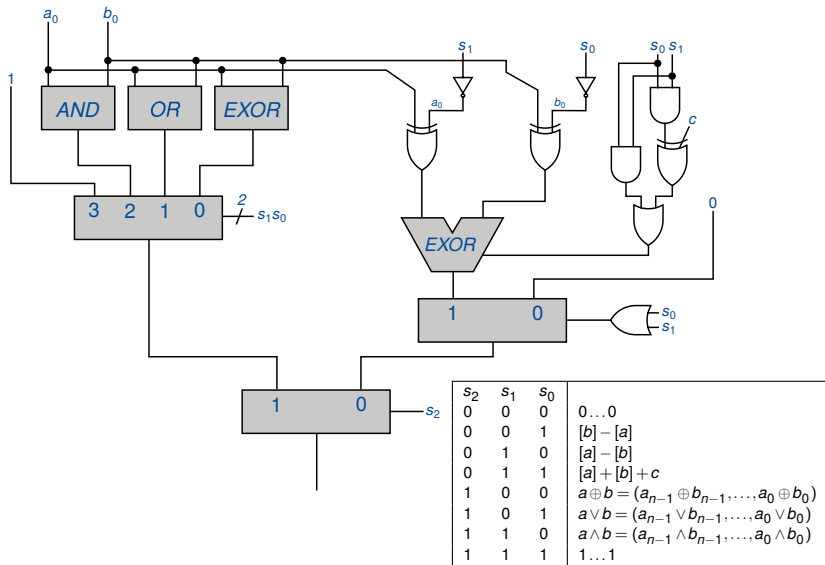

Simulation der gefundenen Belegung (2/3)

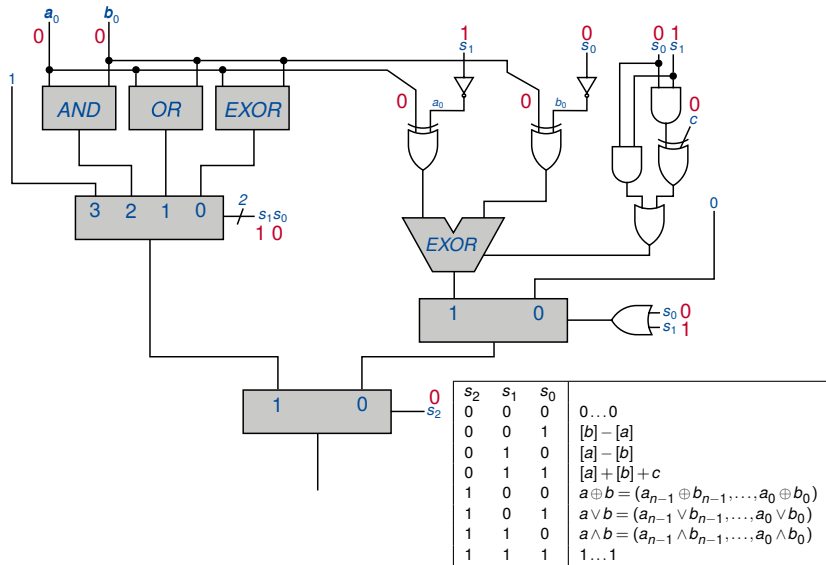


Simulation der gefundenen Belegung (3/3)

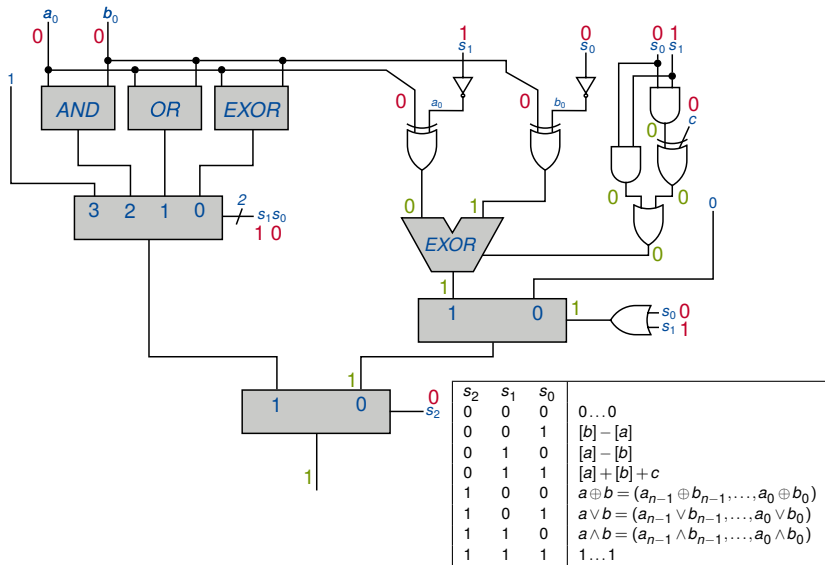

Analyse der Simulationsergebnisse

- Es werden zwei Zahlen subtrahiert, die mit „0“ enden. Das Ergebnis soll mit „1“ enden.
- Das kann nicht sein, die ALU **subtrahiert falsch**.
- Die Dateneingänge des Addierers sind richtig.
- Der Übertragseingang des Addierers ist aber falsch, er hätte bei Subtraktion **1** sein müssen!
- Der Fehler muss in der Logik liegen, die den Übertragseingang steuert. Das sind **4 Gatter**.
- Tatsächlich sind ein **AND-** und ein **XOR-Gatter vertauscht**. Vgl. die (richtige) Folie aus Kap. 3.5.

Original-Folie aus Kapitel 3

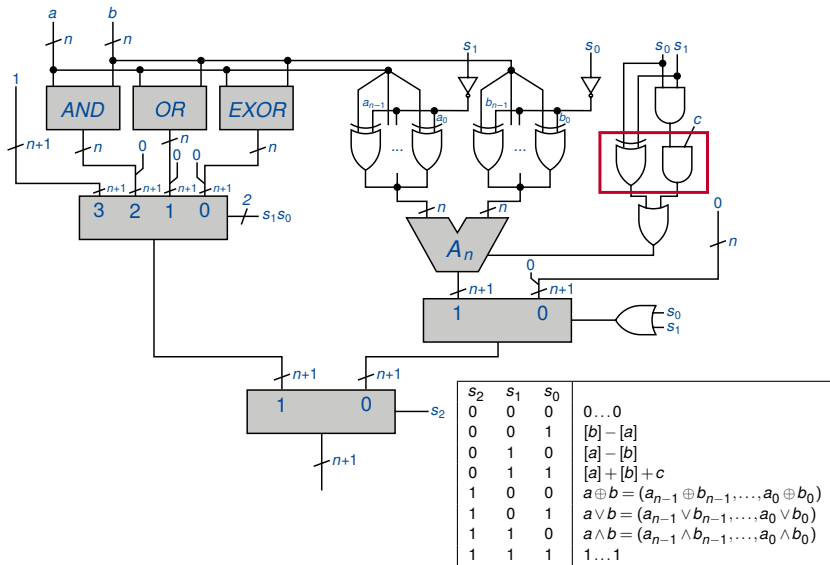

Was hat die formale Analyse gebracht?


- Wir mussten den Fehler nach wie vor **manuell** suchen, ...
- ... allerdings in den **4 Gattern** und nicht in der **gesamten Schaltung**!
- Es gibt (komplexere) Diagnose-Ansätze, die **voll-automatisch** (oder fast voll-automatisch) arbeiten.
- Außerdem würden wir, wenn wir die Analyse mit der korrigierten Schaltung wiederholen, wissen, dass die Implementierung **nun korrekt** ist und wir **keine weiteren Fehler** suchen müssen!

Ist die Analyse den Aufwand wert?

- Es ist **sehr kompliziert**, BDDs aufzuschreiben und ihre Verknüpfungen auszurechnen.
- Dadurch ist es auch **fehleranfällig**.
 - Woher weiß man, dass man bei den BDD-Operationen keinen Rechen- oder Schreibfehler gemacht hat?
- **Antwort:** **Software-Werkzeuge**, die Manipulation von BDDs übernehmen!
 - Diese können BDDs mit **Millionen Knoten** repräsentieren und in vertretbarer Zeit verarbeiten.
 - Spezifikation und Implementierung werden aus Dateien eingelesen und BDDs automatisch erzeugt/verglichen.
 - **Standard** in modernen Entwurfsabläufen!

- **Ziel:** Nachweis, dass eine **bestimmte Eigenschaft** immer gilt, manchmal gilt oder nie gelten kann.
- Es gibt **spezielle Sprachen**, um solche Eigenschaften zu formulieren.
- An dieser Stelle soll das Vorgehen am Beispiel von **Bus Contention** auf Bus **L** von ReTI illustriert werden.
- Konkret wollen wir zeigen, dass Treiber **PCLd** und **OLD** nie gleichzeitig enabled sind.

Zur Erinnerung: ReTI-Aufbau

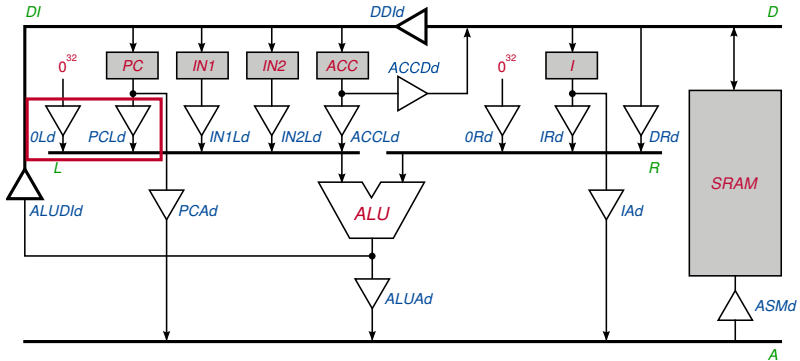

- Weise nach, dass es keine Eingangsbelegung gibt, für die */PCLdoe* und */OLdoe* beide aktiv sind.
 - */PCLdoe* enabled in der Execute-Phase ($E = 1$) für Befehle JUMP ($I[31 : 30] = 11$), Compute-Befehle ($I[31 : 30] = 00$) mit $D = PC$ ($I[25 : 24] = 00$) und für MOVE-Befehl ($I[31 : 28] = 1011$) mit $S = PC$ ($I[27 : 26] = 00$).
 - */OLdoe* enabled in der Execute-Phase ($E = 1$) für Befehl LOADI ($I[31 : 28] = 0111$).

- **Eigenschaft:** Für alle Belegungen der relevanten Signale $(E, l_{31}, l_{30}, l_{29}, l_{28}, l_{27}, l_{26}, l_{25}, l_{24})$ gilt stets:
$$(\neg PCLdoe(E, l_{30}, l_{29}, l_{28}, l_{27}, l_{26}, l_{25}, l_{24}) \vee \neg OLdoe(E, l_{30}, l_{29}, l_{28}, l_{27}, l_{26}, l_{25}, l_{24})) = 1.$$
- **Bedeutung:** Zu jedem Zeitpunkt muss mindestens eines der Signale 1 sein, sie sind nie gleichzeitig 0 (aktiv).
- **Vorgehen:** Berechne BDD für $\neg PCLdoe$, BDD für $\neg OLdoe$ und die OR-Verknüpfung der beiden BDDs. Diese muss 1 sein, d.h. aus nur einem 1-Terminalknoten bestehen.
 - Falls nicht, liefern die Pfade zum 0-Terminalknoten die Belegungen, für welche die Eigenschaft verletzt ist!

- Wir haben eine **selbstverständliche** Aussage bewiesen (Signale bei unterschiedlichen Befehlen aktiv).
 - Der Entwerfer hätte aber, etwa bei der Logik-Optimierung, einen **Fehler** machen können, die zur Verletzung der Eigenschaft geführt hätte.
- Wir sind noch lange **nicht fertig**.
 - Auf dem L-Bus und auf anderen Bussen gibt es noch viele Möglichkeiten, wie Bus Contention auftreten kann.
 - Selbst wenn wir sämtliche Quellen für Bus Contention ausschließen, wissen wir **noch nicht**, dass der Prozessor **korrekt implementiert** ist. Wir wissen nur, dass keine Bus Contention auftritt.

- Eigene Produktklasse der Entwurfsautomatisierungsindustrie (auch in Deutschland).
- **Äquivalenzprüfung** ist Routine-Bestandteil beim Entwurf von komplexen Hardware-Produkten.
- **Eigenschaftsprüfung** spielt im Hardware- und im Software-Bereich eine immer größere Rolle, der Einsatz ist jedoch mit Schwierigkeiten verbunden.
 - Formulierung von Eigenschaften erfordert hochqualifizierte (und teure) Mitarbeiter.
 - Es ist oft nicht klar, wann genug Eigenschaften erstellt wurden und das Produkt als korrekt anzusehen ist.

- Boolesche Funktionen, boolesche Ausdrücke, kombinatorische Schaltkreise und BDDs sind ineinander transformierbar.
- Formale Verifikation kann Entwurfsqualität enorm steigern und die Entwurfszeiten reduzieren.
- Ein Großteil des Aufwandes kann von einem Rechner geleistet werden.
- Voraussetzung dafür ist eine formal-mathematische Beschreibung, die der Rechner ohne menschliche Hilfe interpretieren kann.