

Kapitel 4 – Sequentielle Logik

1. **Speichernde Elemente**
2. Sequentielle Schaltkreise
3. Entwurf sequentieller Schaltkreise
4. SRAM
5. Anwendung: Datenpfade von ReTI

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg


Dr. Tobias Schubert, Dr. Ralf Wimmer

Professur für Rechnerarchitektur

WS 2016/17

Schaltkreis (1/2)

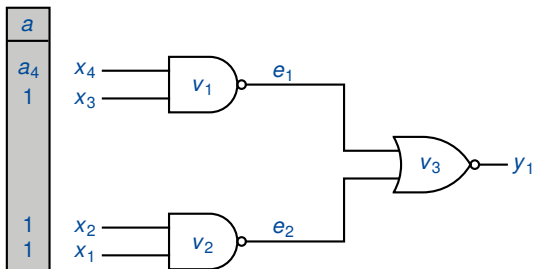
$typ(v_1) = typ(v_2) = NAND$
 $typ(v_3) = NOR$



Schaltkreis mit Eingabebelegung $a = (1, 1, 1, a_4)$.



Schaltkreis (2/2)

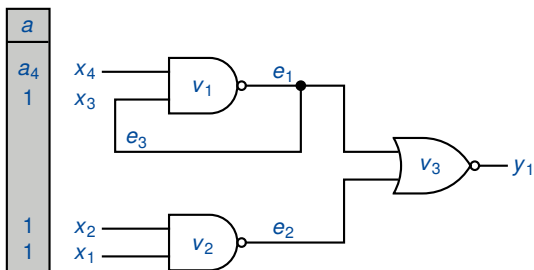

- Analyse von Schaltplänen $SP = (\vec{X}_n, G, typ, IN, \vec{Y}_m)$ mit G nicht notwendigerweise azyklisch.

Schaltpläne (2/3)

- Eine **Zellenbibliothek** $BIB \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{B}_n$ enthält Basisoperationen, die den Grundgattern entsprechen.
- Ein 5-Tupel $SP = (\vec{X}_n, G, typ, IN, \vec{Y}_m)$ heißt **Schaltplan** mit n **Eingängen** und m **Ausgängen** über der Zellenbibliothek BIB genau dann, wenn
 - $\vec{X}_n = (x_1, \dots, x_n)$ ist eine endliche Folge von Eingängen.
 - $G = (V, E)$ ist ein gerichteter Graph mit $\{0, 1\} \cup \{x_1, \dots, x_n\} \subseteq V$.
 - Die Menge $I = V \setminus (\{0, 1\} \cup \{x_1, \dots, x_n\})$ heißt **Menge der Gatter**.
Die Abbildung $typ : I \rightarrow BIB$ ordnet jedem Gatter $v \in I$ einen **Zellentyp** $typ(v) \in BIB$ zu.
- ...

- ...
- Für jedes Gatter $v \in I$ mit $\text{typ}(v) \in B_k$ gilt $\text{indeg}(v) = k$.
- $\text{indeg}(v) = 0$ für $v \in \{0, 1\} \cup \{x_1, \dots, x_n\}$.
- Die Abbildung $IN : I \rightarrow E^*$ legt für jedes Gatter $v \in I$ eine Reihenfolge der eingehenden Kanten fest, d.h. falls $\text{indeg}(v) = k$, dann ist $IN(v) = (e_1, \dots, e_k)$ mit $Z(e_i) = v \quad \forall 1 \leq i \leq k$.
- Die Folge $\vec{Y}_m = (y_1, \dots, y_m)$ zeichnet Knoten $y_i \in V$ als Ausgänge aus.

Belegungen von Schaltplänen (1/2)

Sei nun ein Schaltplan $SP = (\vec{X}_n, G, typ, IN, \vec{Y}_n)$ gegeben.

- Eine Abbildung $\Phi_{SP,a} : V \rightarrow \{0, 1\}$ für $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{B}^n$ heißt **Belegung** für Eingabebelegung a , falls
 - $\Phi_{SP,a}(x_i) = a_i \ \forall 1 \leq i \leq n$,
 - $\Phi_{SP,a}(0) = 0, \Phi_{SP,a}(1) = 1$.

Belegung von Schaltplänen (2/2)


Interessant für uns sind **stabile** Belegungen.

- Eine Belegung $\Phi_{SP,a} : V \rightarrow \{0, 1\}$ heißt **stabil**, wenn gilt:
 - Für alle $v \in I$ mit $typ(v) = g \in B_k$, $IN(v) = (e_1, \dots, e_k)$ ist $\Phi_{SP,a}(v) = g(\Phi_{SP,a}(Q(e_1)), \dots, \Phi_{SP,a}(Q(e_k)))$.
 - $(\Phi_{SP,a}(y_1), \Phi_{SP,a}(y_2), \dots, \Phi_{SP,a}(y_n))$ heißt Ausgangsbelegung von SP bei Eingangsbelegung a .

Es ist möglich, dass es zu einer Eingangsbelegung a

- **keine** stabile Signalbelegung $\Phi_{SP,a}$ gibt,
- **mehrere** stabile Signalbelegungen $\Phi_{SP,a}$ gibt.


Ein weiterer Schaltkreis (1/2)

 

$$a = (a_1, a_2, a_3)$$




Ein weiterer Schaltkreis (2/2)

 


RS-Flipflop (RS-FF)

 - Die vorherige Schaltung heißt **RS-Flipflop**.
- Sie hat mindestens zwei stabile Zustände.



Zustand $Q = 0$

 


Zustand $Q = 1$

- Für das Umschalten von einem Zustand zum anderen in einer realen Implementierung eines RS-FFs ist es von entscheidender Bedeutung, dass reale Gatter **Verzögerungszeiten** haben.
- D.h.: Wenn sich die Eingangsbelegung eines Gatters ändert, dann erfolgt die daraus resultierende Änderung des Ausgangswertes nicht direkt, sondern mit einer gewissen Verzögerung.
- (Detailliertere Betrachtung in Kapitel 5, Physikalische Eigenschaften von Gattern.)

Übergang (2/2)

 - Zustand $Q = 0 \rightarrow$ Zustand $Q = 1$:




- Senke $/S$ zur Zeit t_0 ab und hebe zu $t_0 + x$ wieder an (einen solchen Signalverlauf nennt man **Puls**).
- Nach Zeit $t_{P/S/Q}$ ist $Q = 1$.
- Nach Zeit $t_{P/S/Q}$ ist $/Q = 0$.

Weitere Bezeichnungen

- Umschalten des FF in Zustand $Q = 1$ heißt **Setzen (set)**.
- Umschalten des FF in Zustand $Q = 0$ heißt **Zurücksetzen (reset)**.
- $/S$ heißt **Set-Signal**.
- $/R = /C$ heißt **Reset-** oder **Clear-Signal**.
- Weil $/R, /S$ durch Absenken aktiviert werden, nennt man sie **active low**.
- Signalnamen von active-low-Signalen beginnen in der Regel mit **/**.

“Zustand” $Q = 1, /Q = 1$

 


- Stabile Signalbelegung bei Eingangsbelegung $/S = 0, /Q = 0$
- Aber warum ist es trotzdem problematisch, $/S$ und $/R$ gleichzeitig zu aktivieren ($/S = 0, /R = 0$)?

Flackern


Annahme:

 - $/S$ und $/R$ werden nach ihrer Aktivierung beide gleichzeitig inaktiv ($00 \rightarrow 11$)
- G_1 und G_2 schalten exakt gleich schnell, d.h. haben exakt die gleiche Verzögerungszeit



- \Rightarrow Es kommt es zum **Flackern** ("metastabiler" Zustand).
- In der Praxis wird in der Regel nach einer gewissen Zeit einer der beiden stabilen Zustände angenommen (weil Gatterverzögerungen leicht variieren).

Schaltsymbol eines RS-FF

 

Nachteil von RS-FF


Beim Speichern eines Wertes 0 oder 1 muss man den Wert kennen:

- 0 → Aktiviere $/R$
- 1 → Aktiviere $/S$

Ziel:

- Speichern unbekannter Werte.

D-Latch (1/2)

 


W	D	$/S$	$/R$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

- W ist active high.
 - $W = 0 \Rightarrow /S, /R$ inaktiv
 - $W = 1 \Rightarrow \begin{cases} /S \text{ aktiv, falls } D = 1 \\ /R \text{ aktiv, falls } D = 0 \end{cases}$



- Die Daten müssen für eine gewisse Zeit t_{SDW} , genannt **Setup-Zeit**, an D stabil anliegen.
- Dann geht W von 0 auf 1, bleibt für eine Zeit y , genannt **Pulsweite**, auf 1 und geht auf 0 zurück.
- Anschließend müssen die Daten für eine Zeit t_{HDW} , genannt **Hold-Zeit**, an D stabil gehalten werden.

Timing-Diagramm

 

Wie lange müssen die einzelnen Signale aktiv sein, damit der Schreibvorgang reibungslos abläuft?


⇒ Siehe nächstes Kapitel ([Timing](#)).

- Bisher: Keine Datenänderungen während des Schreibpulses auf W .
- Man kann das D-Latch aber auch im transparenten Modus betreiben:
 - Das D-Latch heißt transparent, wenn das Schreibsignal aktiv ist.
 - Hält man W lange aktiv und ändert D zur Zeit t , dann ändert sich Q zur Zeit $t + t_{PDQ}$.
 - Auch hier sind zeitliche Bedingungen zu beachten: Keine Datenänderungen kurz nach Beginn des Transparenzmodus bzw. kurz vor Ende des Transparenzmodus.

Taktflankengesteuertes D-Flipflop (1/2)

- **Taktflankengesteuerte Flipflops** wie das D-Flipflop übernehmen Daten zu einem bestimmten **Zeitpunkt** (kein transparenter Modus!), nämlich bei der steigenden Flanke des Clocksignals.

<i>D</i>	<i>ck</i>	<i>Q</i>	<i>/Q</i>
0	┐	0	1
1	┐	1	0
X	0	<i>Q</i>	<i>/Q</i>
X	1	<i>Q</i>	<i>/Q</i>

 


- **Vorteil:** Daten müssen lediglich bei der steigenden Taktflanke stabil sein (zzgl. Setup- und Holdzeit).

Taktflankengesteuertes D-Flipflop (2/2)

- Realisierung: Wesentlich komplexer als bei taktzustandsgesteuerten D-Latches
- Analyse des Schaltplanes (und entsprechende Timing-Analyse) wesentlich komplizierter.

D-FF: Realisierung mit RS-Flipflops

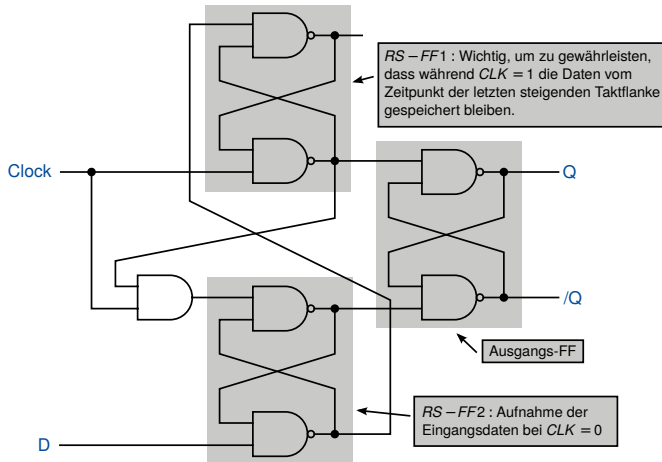


Einfache Bausteine mit Flipflops

- Register
- Schieberegister
- Zähler


n -Bit Register

 - n D-Flipflops mit **gemeinsamen Clocksignal**.



- Entsprechend: n -Bit Latch = n D-Latches mit gemeinsamem Schreibsignal W .

Schieberegister

 


- In jedem Takt (bei jeder steigenden Flanke von ck) werden die **Werte** im Register um **eine Position nach rechts** verschoben.



Zähler

Ein n -Bit-Zähler ist eine Schaltung mit folgenden Ein- und Ausgängen:

 
- Dateneingänge $X = (X_{n-1}, \dots, X_0)$
- Datenausgänge $Y = (Y_{n-1}, \dots, Y_0)$
- Dateneingang C_{in} für Eingangsübertrag
- Datenausgang C_{out} für Ausgangsübertrag
- Eingänge für Kontrollsignale:
 - $/C$ (Clear)
 - $/L$ (Load)
 - ck (Clock)



Aufbau eines Zählers

 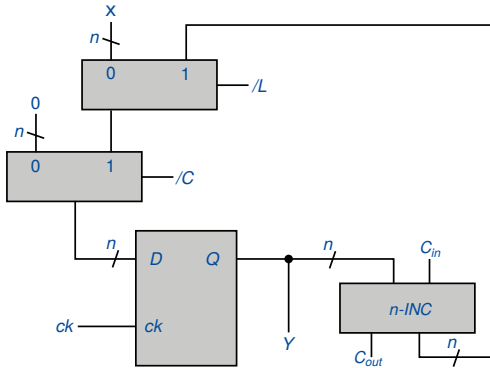

n -Bit Zähler: Funktionalität

 

- Ein Zähler speichert ein n -Bit-Wort, das an den Ausgängen Y erscheint (**Zählerstand**).
- Bei jeder steigenden Flanke von ck wird ein neuer Zählerstand Y_{neu} gespeichert. Für Y_{neu} gilt :

$$Y_{neu} = \begin{cases} 0 \dots 0, & \text{falls } /C = 0 \\ X, & \text{falls } /C = 1, /L = 0 \\ \text{bin}_n((\langle Y \rangle + C_{in}) \bmod 2^n), & \text{falls } /C = 1, /L = 1 \end{cases}$$

- Ausgangsübertrag C_{out} ermöglicht es, den Zähler zu **kaskadieren**, zum Beispiel aus s n -Bit-Zählern einen $(s \cdot n)$ -Bit-Zähler zu bauen.