

# Kapitel 3 – Kombinatorische Logik

## 1. Kombinatorische Schaltkreise

2. Normalformen, zweistufige Synthese
3. Berechnung eines Minimalpolynoms
4. Arithmetische Schaltungen
5. Anwendung: ALU von ReTI

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Dr. Tobias Schubert, Dr. Ralf Wimmer

Professur für Rechnerarchitektur  
WS 2016/17

## Definition

**Kombinatorische Logik** ist ein Modell von Hardware, die eine boolesche Funktion  $f : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}^m$  ( $n, m \in \mathbb{N}$ ) implementiert.

- Ein **kombinatorischer Schaltkreis** (Schaltnetz) hat  $n$  Eingänge und  $m$  Ausgänge. Legt man an den Eingängen den Vektor  $i \in \mathbb{B}^n$  an, berechnet der Schaltkreis den Vektor  $f(i) \in \mathbb{B}^m$  und stellt ihn an den Ausgängen bereit.
- Es gibt weitere Arten von Hardware:
  - Sequentielle Logik mit speichernden Elementen (später).
  - Analog- und Mixed-Signal-Blöcke (nicht in TI).


- **Kombinatorische Logiksynthese** ist das Problem, zu einer gegebenen **Booleschen Funktion** einen möglichst **effizienten kombinatorischen Schaltkreis**, d. h. einen mit möglichst geringen Kosten, zu finden.
- Die Definition von **Kosten** hängen von der verwendeten Technologie ab und können sich auf die **Größe**, **Verzögerung**, **Energieverbrauch** des Schaltkreises beziehen und eventuell weitere Parameter (Zuverlässigkeit, Testbarkeit, ...) berücksichtigen.

- Wir konzentrieren uns hier auf zwei Arten von Technologien:
  - 1 **Programmierbare Logikfelder** (Programmable Logic Arrays, PLAs).
    - Implementieren sogenannter zweistufigen Realisierungen.
  - 2 Mehrstufige Realisierungen mit allgemeinen Bibliothekszellen (**Logik-Gattern**).

- Gatter sind kleine kombinatorische Blöcke, in der Regel mit bis zu 4 Eingängen und einem Ausgang.
- Gatter werden mit Transistoren realisiert.
- Gatter können zu größeren Schaltungen verbunden werden.
- Die Menge der verfügbaren Gattern ergibt eine Standardzellen-Bibliothek.

# Einige wichtige Gatter


$i_1$	$i_2$	$AND_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


$i_1$	$i_2$	$OR_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1




$i_1$	$NOT_2$
0	1
1	0

 

$i_1$	$i_2$	$NAND_2$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

$i_1$	$i_2$	$NOR_2$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 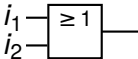

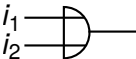
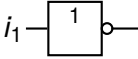
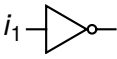
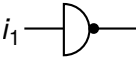


$i_1$	$i_2$	$XOR_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



# Logikgatter - verschiedene Notationen


Es gibt verschiedene Notationen für Logikgatter.

	IEC	ANSI	DIN
$OR_2$			
$NOT$			


Wir werden in dieser Vorlesung die **ANSI-Notation** verwenden.

- Einen Transistor kann man vereinfacht als spannungsgesteuerten Schalter sehen:
  - Leitung  $g$  (gate) regelt Leitfähigkeit zwischen Quelle und Senke.

p-Kanal Transistor

 

n-Kanal Transistor

 


- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ Leitet, wenn an $g$ eine 0 anliegt. | ■ Leitet, wenn an $g$ eine 1 anliegt. |
| ■ Sperrt, wenn an $g$ eine 1 anliegt. | ■ Sperrt, wenn an $g$ eine 0 anliegt. |



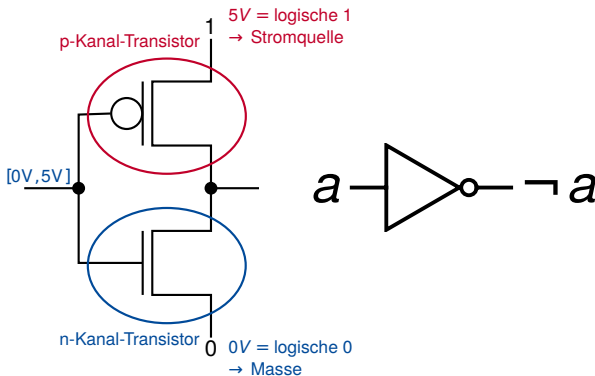
# Realisierung von Gattern in CMOS-Technologie

- Complementary Metal Oxide Semiconductor.
- Es werden p- und n-Kanal-Transistoren verwendet.
- Beispiel: CMOS-Inverter.



 
# CMOS-Inverter mit 1 am Gate


- Leitender Pfad zwischen Ausgang und Masse (logische 0).


 
# CMOS-Inverter mit 0 am Gate

- Leitender Pfad zwischen Ausgang und Spannungsversorgung (logische 1).



 

## ■ Ausgang ist 0

⇔ Es existiert ein leitender Pfad von 0 zum Ausgang

⇔ beide n-Kanal-Transistoren leiten

⇔  $a = b = 1, a \wedge b = 1$

⇔  $NAND(a,b) = 0$

## ■ Ausgang ist 1

⇔ Es existiert ein leitender Pfad von 1 zum Ausgang

⇔ einer der p-Kanal-Transistoren leitet

⇔  $a = 0$  oder  $b = 0, \neg a \vee \neg b = 1$

⇔  $NAND(a,b) = 1$

- Es gibt **keine „direkte“ Implementierung** von AND- und OR-Gattern. Sie werden aus NAND-/NOR-Gattern plus Invertern zusammengesetzt.
- Zu jedem p-Kanal Transistor gibt es stets einen **komplementären n-Kanal-Transistor**, der genau dann sperrt, wenn der erste Transistor leitet und umgekehrt. Dadurch gibt es niemals einen leitenden Pfad von der Stromversorgung zur Masse. Dies reduziert Leistungsverluste.

- Idee:  
„gerichteter Graph mit einigen zusätzlichen Eigenschaften“

# Gerichtete Graphen (Wiederholung)

- $G = (V, E)$  ist ein **gerichteter Graph**, genau dann, wenn
  - $V$  endliche nichtleere Menge („Knoten“)
  - $E$  endliche Menge („Kanten“)
  - Auf  $E$  sind Abbildungen  $Q, Z : E \rightarrow V$  definiert  
( $Q(e)$  heißt **Quelle**,  $Z(e)$  **Ziel** einer Kante  $e$ )
- Die Abbildung  **$\text{indeg} : V \rightarrow \mathbb{N}$** ,  $\text{indeg}(v) = |\{e \mid Z(e) = v\}|$  gibt den **Eingangsgrad** eines Knotens  $v \in V$  an.
- Die Abbildung  **$\text{outdeg} : V \rightarrow \mathbb{N}$** ,  $\text{outdeg}(v) = |\{e \mid Q(e) = v\}|$  gibt den **Ausgangsgrad** eines Knotens  $v \in V$  an.
- Ein **Pfad** (der Länge  $k$ ) in  $G$  ist eine Folge von  $k$  Kanten  $e_1, e_2, \dots, e_k (k \geq 0)$  mit  $Z(e_i) = Q(e_{i+1}) \forall i$  mit  $k-1 \geq i \geq 1$ .  
 $Q(e_1)$  heißt Quelle,  $Z(e_k)$  Ziel des Pfades.
- Ein **Zyklus** in  $G$  ist ein Pfad der Länge  $\geq 1$  in  $G$ , bei dem Ziel und Quelle identisch sind.
- $G$  heißt **azyklisch**, falls kein Zyklus in  $G$  existiert.
- Die **Graph-Tiefe** eines azyklischen Graphen ist definiert als die Länge des längsten Pfades in  $G$ .

# Modellierung durch Schaltkreise (1/2)

- Eine **Zellenbibliothek**  $BIB \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{B}_n$  enthält Basisoperatoren, die den Grundgattern entsprechen.
- Ein 5-Tupel  $SK = (\vec{X}_n, G, typ, IN, \vec{Y}_m)$  heißt **Schaltkreis** mit  $n$  **Eingängen** und  $m$  **Ausgängen** über der Zellenbibliothek  $BIB$  genau dann wenn
  - $\vec{X}_n = (x_1, \dots, x_n)$  ist eine endliche Folge von Eingängen.
  - $G = (V, E)$  ist ein azyklischer, gerichteter Graph mit  $\{0, 1\} \cup \{x_1, \dots, x_n\} \subseteq V$ .
  - Die Menge  $I = V \setminus (\{0, 1\} \cup \{x_1, \dots, x_n\})$  heißt **Menge der Gatter**. Die Abbildung  $typ : I \rightarrow BIB$  ordnet jedem Gatter  $v \in I$  einen **Zellentyp**  $typ(v) \in BIB$  zu.
- ...





- ...
- Für jedes Gatter  $v \in I$  mit  $\text{typ}(v) \in \mathbb{B}_k$  gilt  $\text{indeg}(v) = k$ .
- $\text{indeg}(v) = 0$  für  $v \in \{0, 1\} \cup \{x_1, \dots, x_n\}$ .
- Die Abbildung  $\text{IN} : I \rightarrow E^*$  legt für jedes Gatter  $v \in I$  eine Reihenfolge der eingehenden Kanten fest, d.h. falls  $\text{indeg}(v) = k$ , dann ist  $\text{IN}(v) = (e_1, \dots, e_k)$  mit  $Z(e_i) = v \ \forall 1 \leq i \leq k$ .
- Die Folge  $\vec{Y}_m = (y_1, \dots, y_m)$  zeichnet Knoten  $y_i \in V$  als Ausgänge aus.

# Formale Semantikdefinition für Schaltkreise (1/2)

- Sei  $SK = (\vec{X}_n, G, typ, IN, \vec{Y}_m)$  ein Schaltkreis über einer Zellenbibliothek  $BIB$ .
- Sei eine Eingangsbelegung  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{B}^n$  gegeben.
- Eine Belegung  $\Phi_{SK, \alpha} : V \rightarrow \mathbb{B}$  für alle Knoten  $v \in V$  ist dann gegeben durch die folgenden Definitionen:
  - $\Phi_{SK, \alpha}(x_i) = \alpha_i \quad \forall 1 \leq i \leq n.$
  - $\Phi_{SK, \alpha}(0) = 0, \Phi_{SK, \alpha}(1) = 1.$
  - falls  $v \in I$  mit  $typ(v) = g \in \mathbb{B}_k, IN(v) = (e_1, \dots, e_k)$ , dann ist  $\Phi_{SK, \alpha}(v) = g(\Phi_{SK, \alpha}(Q(e_1)), \dots, \Phi_{SK, \alpha}(Q(e_k)))$ .
- Warum ist das wohldefiniert?
- Weil  $G$  azyklisch!

## Formale Semantikdefinition für Schaltkreise (2/2)

- $(\Phi_{SK,\alpha}(y_1), \dots, \Phi_{SK,\alpha}(y_m))$  ist dann die unter Eingangsbelegung  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  berechnete **Ausgangsbelegung** des Schaltkreises  $SK$ .
- Die Berechnung von  $\Phi_{SK,\alpha}$  bei Eingangsbelegung  $\alpha$  heißt auch **Simulation** von  $SK$  für Belegung  $\alpha$ .
- Die an einem Knoten  $v$  berechnete Boolesche Funktion  $\Psi(v) : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}$  ist definiert durch

$$\Psi(v)(\alpha) := \Phi_{SK,\alpha}(v)$$

für ein beliebiges  $\alpha \in \mathbb{B}^n$ .

- Die durch den Schaltkreis berechnete Funktion ist

$$f_{SK} := (\Psi(y_1), \dots, \Psi(y_m)).$$

- Eine **Standardzellen-Bibliothek** enthält eine Menge von Gattern und kleinen kombinatorischen Schaltungen (Standardzellen).
  - Z. B. einen 8-Bit-Addierer
- Für jedes Element der Bibliothek werden Parameter wie **Fläche** auf dem Chip, **Schaltgeschwindigkeit**, **Leistungsaufnahme** des Gatters bzw. der Standardzelle abgespeichert.
- Es sind oft z. B. mehrere Inverter unterschiedlicher Größe und Geschwindigkeit vorhanden.

- Allgemeine kombinatorische Logiksynthese optimiert mehrere Parameter gleichzeitig.
- Exakte Verfahren existieren, stoßen aber schon für kleinste Schaltkreise an ihre Grenzen.
- In der Praxis werden Heuristiken eingesetzt, die auf Ausschnitten eines großen Schaltkreises lokale Optimierungen durchführen.
- Hier beschränken wir uns auf eine wichtige Unterklasse von kombinatorischen Schaltkreisen:  
Die zweistufige Logik.
- Allgemeinere kombinatorische Schaltkreise betrachten wir später bei der Einführung arithmetischer Schaltkreise.