

Exkurs – Multiplizierer

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Dr. Tobias Schubert, Dr. Ralf Wimmer

Professur für Rechnerarchitektur
WS 2016/17

Multiplizierer

- **Gesucht:** Schaltkreis zur Multiplikation zweier Binärzahlen
 $\langle a_{n-1}, \dots, a_0 \rangle, \langle b_{n-1}, \dots, b_0 \rangle$.

- **Beispiel:**

$$\begin{array}{r} 243 \cdot 12 \\ \hline 2430 \\ 486 \\ \hline 2916 \end{array}$$

$$\underbrace{(110)}_{6_{10}} \cdot \underbrace{(1\bar{0}1)}_{5_{10}}$$

$$\begin{array}{r}
 \\
 + \\
 + \\
 \hline

 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} i^- = 0 & b_i^- = 1 \\ i^- = 1 & b_i^- = 0 \\ i^- = 2 & b_i^- = 1 \end{array}$$

$$= 30_{10}$$

- Wieviele Stellen werden für das Ergebnis benötigt?

$$\begin{aligned} \langle a \rangle \cdot \langle b \rangle &\leq (2^n - 1) \cdot (2^n - 1) \\ &= \underline{2^{2n} - 2^{n+1} + 1} \leq 2^{2n} - 1 \end{aligned}$$

- **Also:**

2n Stellen zur Multiplikation von Binärzahlen.

Vorgehen bei der Multiplikation

- Multipliziere die Beträge der Zahlen.
- Bestimme das Vorzeichen des Produkts.
- Setze das Endergebnis zusammen.

Definition

Ein **n-Bit-Multiplizierer** ist ein Schaltkreis, der die folgende Funktion berechnet:

$$\text{mul}_n : \{0, 1\}^{2n} \rightarrow \{0, 1\}^{2n}$$

$$\text{mul}_n(\underline{a_{n-1}, \dots, a_0}, \underline{b_{n-1}, \dots, b_0}) = (p_{2n-1}, \dots, p_0) \text{ mit}$$

$$\langle p_{2n-1}, \dots, p_0 \rangle = \langle a \rangle \cdot \langle b \rangle$$

*$\langle a \rangle + i$ Nullen
oder $\langle 0 \rangle + i$ Nullen*

$$\underline{\langle a \rangle} \cdot \underline{\langle b \rangle} = \underline{\langle a \rangle} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i = \sum_{i=0}^{n-1} (\underbrace{\langle a \rangle \cdot b_i \cdot 2^i}_{\text{Handwritten note above}})$$

Die Multiplikationsmatrix

$$\begin{pmatrix} pp_0 \\ pp_1 \\ \vdots \\ pp_{n-1} \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & a_{n-1}b_0 & a_{n-2}b_0 & \dots & \underbrace{a_1b_0}_{\text{1 And-Gatter}} & a_0b_0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{n-1}b_1 & a_{n-2}b_1 & a_{n-3}b_1 & \dots & a_0b_1 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1}b_{n-1} & \dots & a_2b_{n-1} & a_1b_{n-1} & a_0b_{n-1} & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$i=0$
 $i=1$
 $i=2$
 $i=n-1$

n-1 Nullen

- Realisierung der Multiplikationsmatrix mit n^2 AND-Gattern (und n^2 Konstanten 0).

Daraus entstehende Aufgabe:

- Schnelle Addition von n Partialprodukten der Länge $2n$.
- Mit Carry-Lookahead-Addierern (CLAs) lösbar mit Kosten $O(n^2)$, Tiefe $O(n \log(n))$ bei linearem Aufsummieren der Partialprodukte $((((pp_0 + pp_1) + pp_2) + \dots) + pp_{n-1})$,
Tiefe $O(\log^2(n))$ bei baumartigem Zusammenfassen der Partialprodukte.

bisher: $C(\text{Mul}_n) = O(n^2)$
 $\text{depth}(\text{Mul}_n) = O(\log^2 n)$ mit optimalem Addierer!


- Verwende **Carry-Save-Addierer**.
- Reduktion von 3 Eingabeworten u , v , w zu zwei Ausgabeworten s , c mit
$$\langle u \rangle + \langle v \rangle + \langle w \rangle = \langle s \rangle + \langle c \rangle.$$

	u_{n-1}	u_{n-2}	\dots	u_2	u_1	u_0
	v_{n-1}	v_{n-2}	\dots	v_2	v_1	v_0
	w_{n-1}	w_{n-2}	\dots	w_2	w_1	w_0
<hr/>						
c_{n-1}	c_{n-2}	c_{n-3}	\dots	c_1	c_0	0
0	s_{n-1}	s_{n-2}	\dots	s_2	s_1	s_0

- Gelöst durch **Nebeneinandersetzen von Volladdierern** (keine Carry-Chain!)

Carry-Save-Addierer (CSavA)
 
$$\langle u \rangle + \langle v \rangle + \langle w \rangle = \langle c \rangle + \langle s \rangle$$



Volladdierer sind nicht verbunden!!

Tiefe = 3

Kosten = $5n$

Bemerkung zum Aufbau des CSavA


- Speziell bei Partialprodukten:
Reduziere 3 $2n$ -Bit-Zahlen zu 2 $2n$ -Bit-Zahlen.

$pp_{0,2n-1}$	\dots	$pp_{0,1}$	$pp_{0,0}$
$pp_{1,2n-1}$	\dots	$pp_{1,1}$	$pp_{1,0}$
$pp_{2,2n-1}$	\dots	$pp_{2,1}$	$pp_{2,0}$
<hr/>			
c_{2n-2}	\dots	c_0	0
s_{2n-1}	\dots	s_1	s_0


- ($c_{2n-1} = 0$: Carry-Ausgang des letzten FA nicht verwendet.)

 1. Serielle Lösung

- Hintereinanderschalten von $n-2$ CSavA-Addierern der Länge $2n$.
 - Fasse n Partialprodukte zu 2 $2n$ -Bit-Worten zusammen.
- Addiere die $2n$ -Bit-Worte mit CLA.
- *siehe Abb. einer Addierstufe*
- Kosten $O(n^2)$, Tiefe $O(n)$




Addierstufe im Multiplizierer

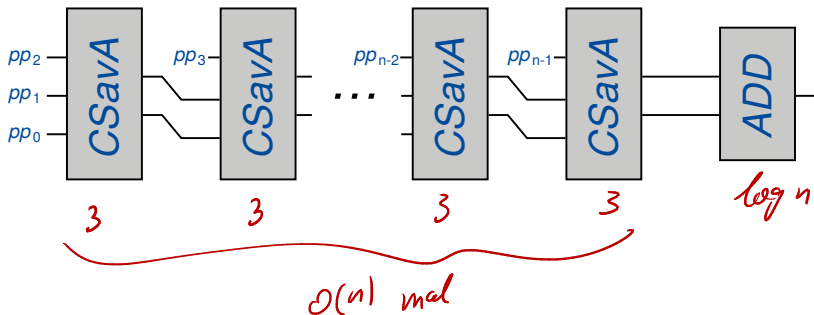


 2. Baumartige Lösung

- Neue Grundzelle zur Reduktion von 4 $2n$ -Bit-Eingabeworten zu zwei Ausgabeworten, bestehend aus 2 CSavA-Addierern (siehe Abb. zur Reduktionszelle).
- Baumartiges Zusammenfassen der Partialprodukte mit 4 -zu- 2 -Bausteinen zu 2 $2n$ -Bit Worten.
- Addiere die $2n$ -Bit-Worte mit CLA.
- siehe Abb. der Addierstufe mit \log . Zeit
- Kosten $O(n^2)$, Tiefe $O(\log n)$



4-zu-2 Reduktions-Grundzelle

 

Addierstufe des log-Zeit-Multiplizierers für 16 Bit

