

# Kapitel 7

Formale Spezifikation von Hardware:

1. Boolesche Ausdrücke

**2. Binäre Entscheidungsdiagramme (BDDs)**

3. Anwendung: Formale Verifikation

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Dr. Tobias Schubert, Dr. Ralf Wimmer

Professur für Rechnerarchitektur

WS 2016/17

# Motivation: Eindeutigkeit der Darstellung boolescher Funktionen

---


- Die Darstellung einer gegebenen booleschen Funktion als Schaltkreis oder als boolescher Ausdruck ist im Allgemeinen **nicht eindeutig**.
- **Beispiel:** „ $x_1 \cdot \sim x_2 + x_3$ “ und „ $x_1 \cdot \sim x_2 + x_3 + x_3$ “.
- Wir kennen eindeutige Darstellungen einer booleschen Funktion.
- **Zum Beispiel:**
  - Funktionstabelle
  - Kanonische disjunktive Normalform (alle Minterme)
- **Aber:** Diese eindeutigen Darstellungen sind „sehr sperrig“.
  - ⇒  $2^n$  Einträge/**alle** Minterme für Funktionen in  $n$  Variablen.
- **Ziel:** Finde eine eindeutige, aber kompakte Darstellung boolescher Funktionen.

# Wozu Eindeutigkeit?

---


- Zur schnellen Überprüfung, ob zwei boolesche Funktionen **äquivalent** sind.
- **Beispiel:**
  - Ein Designer hat Optimierungen an der Hardware vorgenommen und 15 Gatter gespart. Hat er dabei vielleicht die Funktionalität verändert?
  - Erzeuge eindeutige Darstellung für alten und neuen Block und vergleiche.
- Dieses Vorgehen nennt man **formalen Äquivalenzcheck**.

# Illustration: Formaler Äquivalenztest

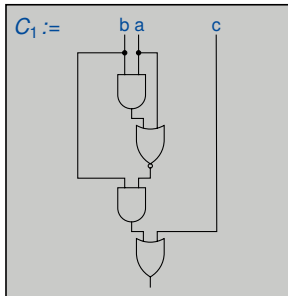

Eindeutige Darstellung  
der durch  $C_1$  realisierten  
booleschen Funktion.

$?$   
 $=$

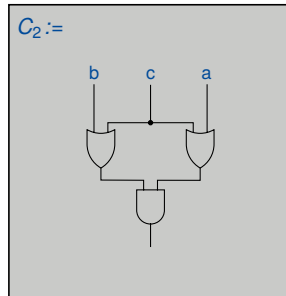

Eindeutige Darstellung  
der durch  $C_2$  realisierten  
booleschen Funktion.

$?$   
 $=$

- **BDDs** repräsentieren boolesche Funktionen **eindeutig** und (oft) **kompakt** zugleich.
  - Enthält genau die gleiche Information, wie eine Funktionstabelle.
- Es gibt Verfahren, um schnell ein BDD aus einem Schaltkreis zu erzeugen.
  - Man muss nicht erst die Funktionstabelle erzeugen.
- Es existieren **Software-Packages**, die Erzeugung und Manipulation von BDDs unterstützen.
  - CUDD von der Colorado University:  
<http://vlsi.colorado.edu/~fabio/CUDD/cuddIntro.html>
  - Zahlreiche Optimierungen bei Cache-Ausnutzung, Garbage Collection, usw.

# Binary Decision Diagram – Syntax

- Sei  $X_n = \{x_1, \dots, x_n\}$  eine endliche Menge von Variablen.

## Definition

Ein **BDD** ist


- ein azyklischer gerichteter Graph  $G = (V, E)$  mit
  - genau einer Wurzel,
  - $\text{outdeg}(v) = 2$  für alle inneren Knoten  $v$ .
- Jeder Knoten  $v$  hat eine Markierung
  - $\text{label}(v) = \begin{cases} x_i \in X_n, & v \text{ ist innerer Knoten} \\ c \in \{0, 1\}, & v \text{ ist Blatt} \end{cases}$
- Die Nachfolger (Kinder) eines inneren Knoten  $v$  sind
  - das Low-Kind:  $\text{low}(v)$ ,
  - das High-Kind:  $\text{high}(v)$ .

- Gegeben sei ein BDD.

## Definition


- Sei  $f_v$  die Funktion, die ein Teil-BDD ausgehend von Knoten  $v$  beschreibt.
  - Ist  $v$  ein Blatt, so beschreibt  $v$  die **konstante Funktion**, die jede Variablenbelegung auf  $label(v) \in \{0, 1\}$  abbildet.
  - Ist  $v$  ein innerer Knoten mit  $label(v) = x_j$ , so gilt die **Kompositionsregel**:  $f_v = (x_j \wedge f_{high(v)}) \vee (x_j' \wedge f_{low(v)})$ .

# BDDs: Beispiel

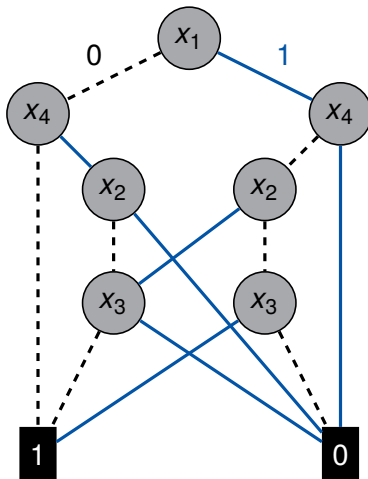




# BDDs: Beispiel

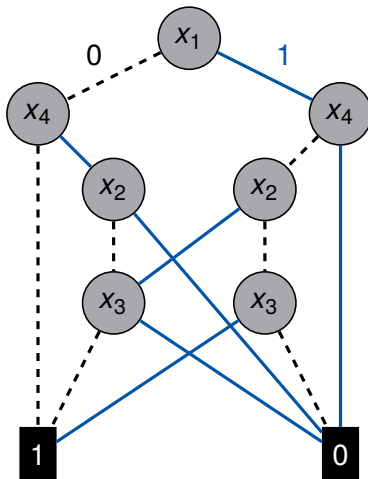


$$f_v = (x_j \wedge f_{high(v)}) \vee (x'_j \wedge f_{low(v)})$$

# BDDs: Beispiel

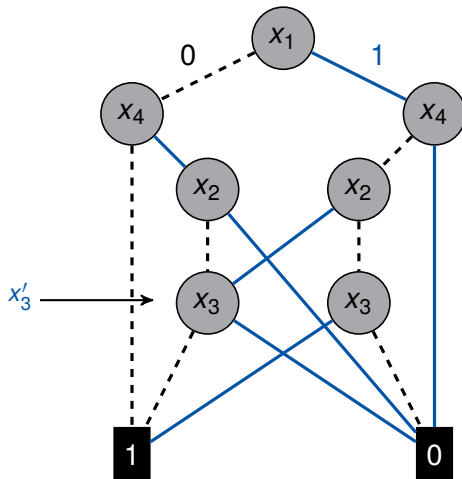


$$f_v = (x_j \wedge f_{high(v)}) \vee (x'_j \wedge f_{low(v)})$$

# BDDs: Beispiel

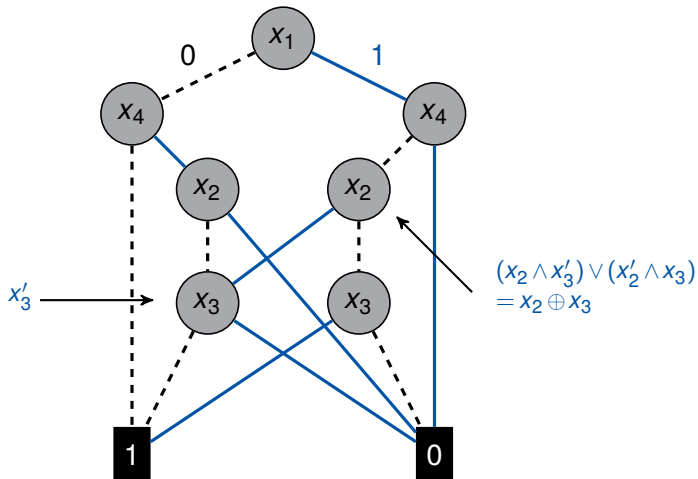


$$f_v = (x_j \wedge f_{high(v)}) \vee (x'_j \wedge f_{low(v)})$$

# BDDs: Beispiel

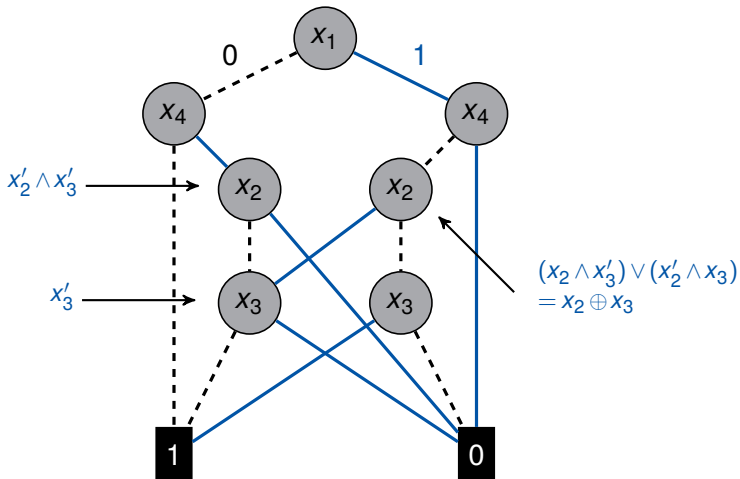


$$f_v = (x_j \wedge f_{high(v)}) \vee (x'_j \wedge f_{low(v)})$$

# BDDs: Beispiel

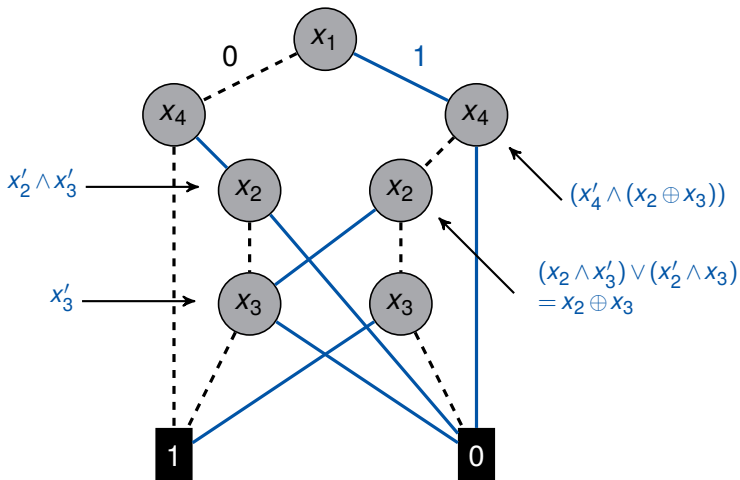


$$f_v = (x_j \wedge f_{high(v)}) \vee (x_j' \wedge f_{low(v)})$$

# BDDs: Beispiel

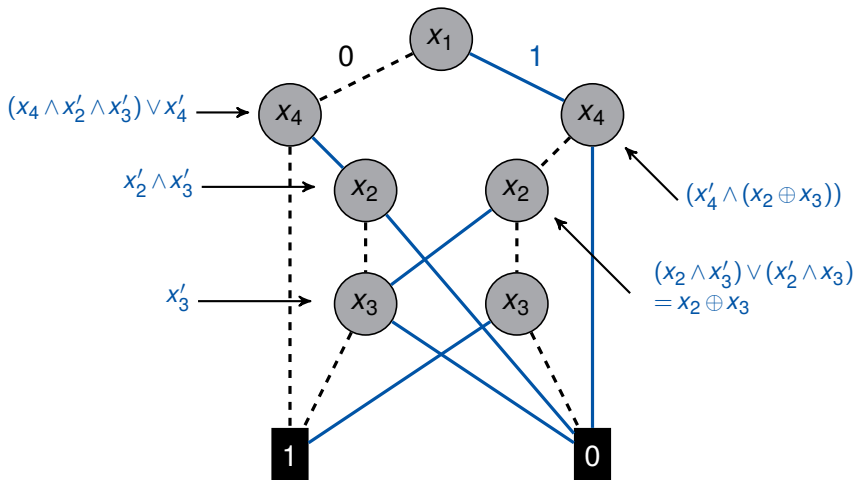

$$f_v = (x_j \wedge f_{high(v)}) \vee (x'_j \wedge f_{low(v)})$$

# BDDs: Beispiel

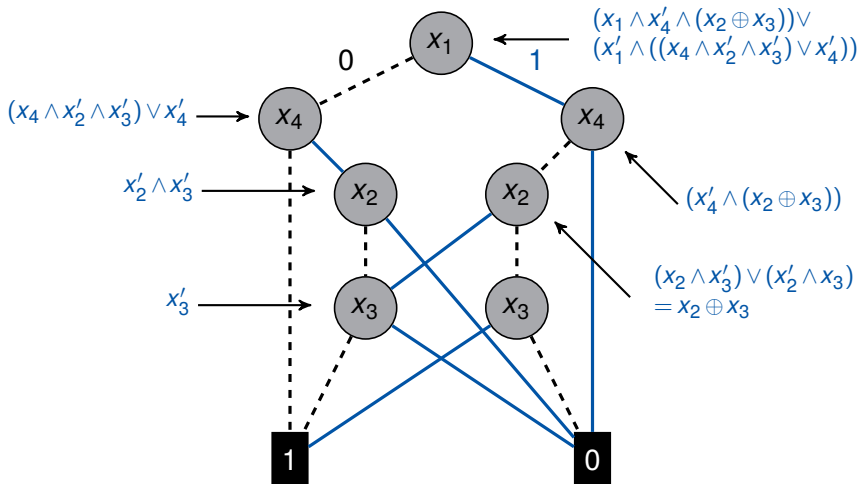

$$f_v = (x_j \wedge f_{high(v)}) \vee (x'_j \wedge f_{low(v)})$$

## BDDs: Beispiel




$$f_v = (x_j \wedge f_{high(v)}) \vee (x'_j \wedge f_{low(v)})$$



# BDDs von typischen Funktionen

Seien  $x_1, x_2$  beliebige boolsche Variablen.


$x_1$ :

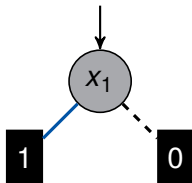


# BDDs von typischen Funktionen

Seien  $x_1, x_2$  beliebige boolsche Variablen.

$x_1$ :

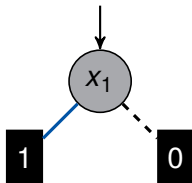


$x'_1$ :

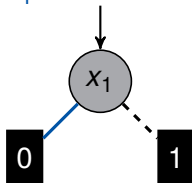


# BDDs von typischen Funktionen

Seien  $x_1, x_2$  beliebige boolsche Variablen.


$x_1$ :

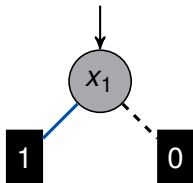

$x_1'$ :

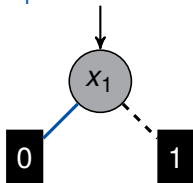


$x_1 \cdot x_2$ :

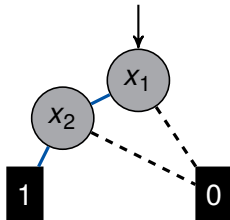


# BDDs von typischen Funktionen

Seien  $x_1, x_2$  beliebige boolsche Variablen.


$x_1$ :

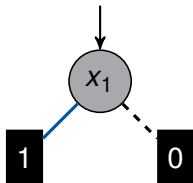


$x_1'$ :

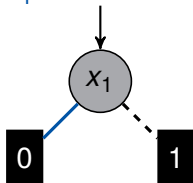

$x_1 \cdot x_2$ :

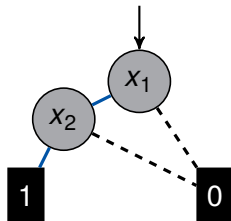


$x_1 + x_2$ :

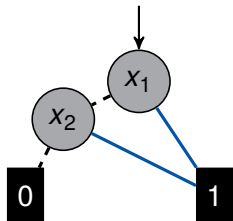


# BDDs von typischen Funktionen

Seien  $x_1, x_2$  beliebige boolsche Variablen.


$x_1$ :

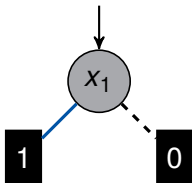


$x_1'$ :

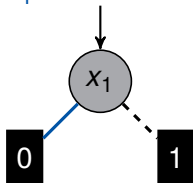


$x_1 \cdot x_2$ :

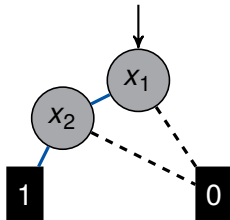

$x_1 + x_2$ :

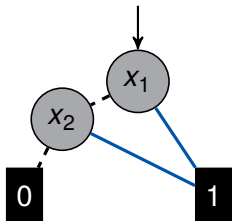


$x_1 \oplus x_2$ :

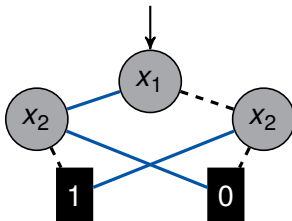


## Definition

- Ein BDD heißt **geordnet**, wenn auf jedem Pfad von der Wurzel zu einem Blatt jede Variable höchstens einmal (oder keinmal) als Markierung vorkommt und die Variablen stets in der selben Reihenfolge abgefragt werden.
- Diese Reihenfolge heißt **Variablenordnung**.
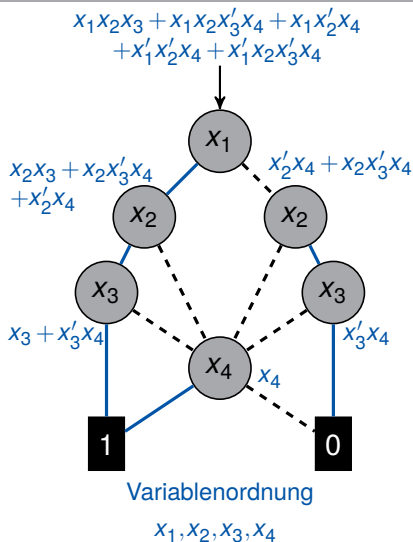
# Beispiel für unterschiedliche Variablenordnung



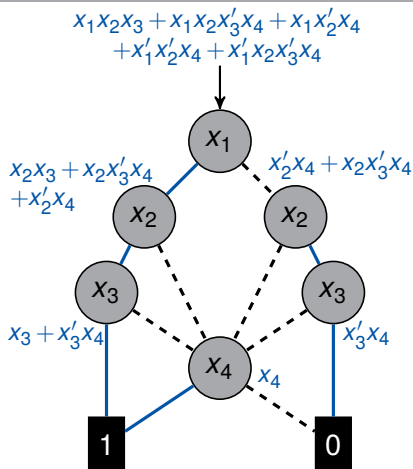
# Beispiel für unterschiedliche Variablenordnung



Variablenordnung

$x_1, x_2, x_3, x_4$


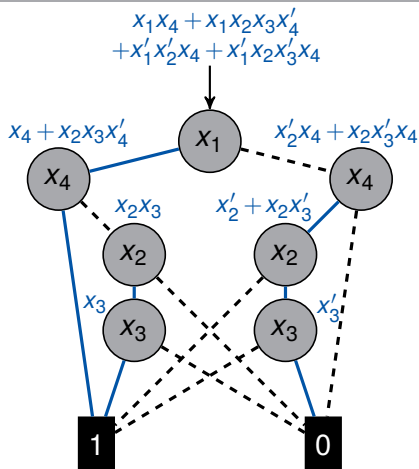


Variablenordnung

$x_1, x_4, x_2, x_3$



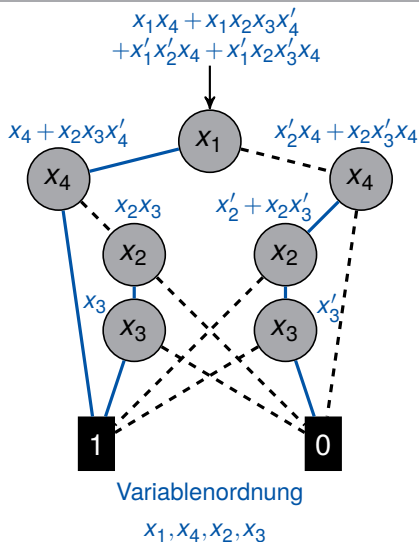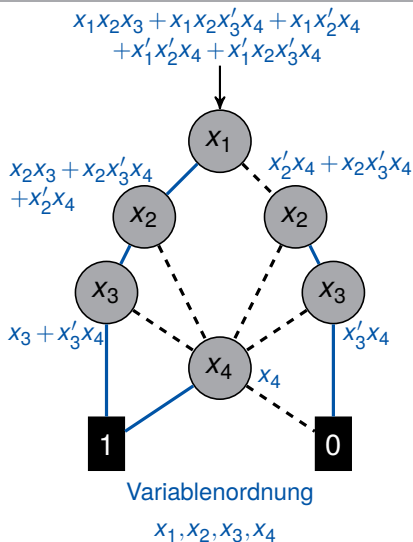
# Beispiel für unterschiedliche Variablenordnung



⇒ Beide BDDs beschreiben die boolesche Funktion  $x_1x_2x_3 + x'_2x_4 + x'_3x_4$ .

# Vollständiges BDD

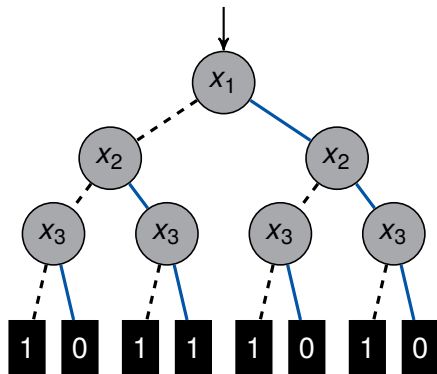

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$f$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

- Ist ein geordnetes BDD, wobei alle Pfade von der Wurzel zu einem Blatt maximale Länge haben und  $\text{indeg}(v) = 1$  für alle Knoten  $v$ .
- Entspricht genau der Funktionstabelle (Beweis klar)

# Zusammenhang: BDD $\leftrightarrow$ Boolesche Funktion

## Lemma 1

Jedes (geordnete) BDD stellt eine boolesche Funktion dar.

- **Beweis:** Ist  $v$  die Wurzel des BDDs, dann erhält man mit der Kompositionsregel die dargestellte boolesche Funktion  $f_v$ .

## Lemma 2

Zu jeder booleschen Funktion existiert ein (geordnetes) BDD, das diese darstellt.

- **Beweis:** Konstruiere vollständiges BDD aus Funktionstabelle.

- Nicht geordnete BDDs sind nicht eindeutige Darstellungen, ebenso BDDs mit unterschiedlicher (nicht fester) Variablenordnung.
- Die vollständigen BDDs sind eindeutige Darstellungen (da die Funktionstabelle eindeutig ist).
- **Aber:** Ineffizient → Reduktion von BDDs



# Reduzierte BDDs

**Idee:** Stelle Information möglichst kompakt dar, „**isomorphe Teil-BDDs**“ werden identifiziert.

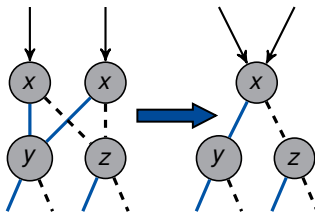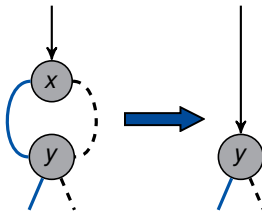
## Definition

Ein BDD heißt **reduziert**, wenn es


- keinen nichtterminalen Knoten  $v$  gibt, mit Label  $x$  und  $f_{high(v)} = f_{low(v)}$ .
- keine verschiedenen Knoten  $v$  und  $w$  gibt, die gleich markiert sind und deren low- und high-Kind (falls existent) jeweils identisch sind.



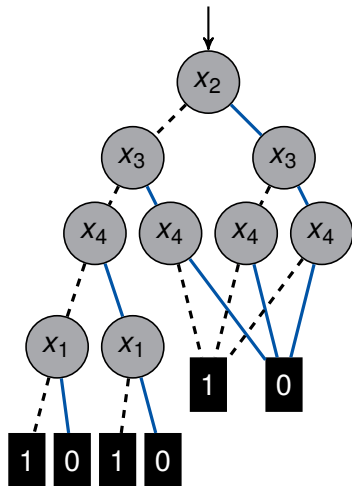
## Beispiel für reduzierte und nicht reduzierte BDDs (1/2)


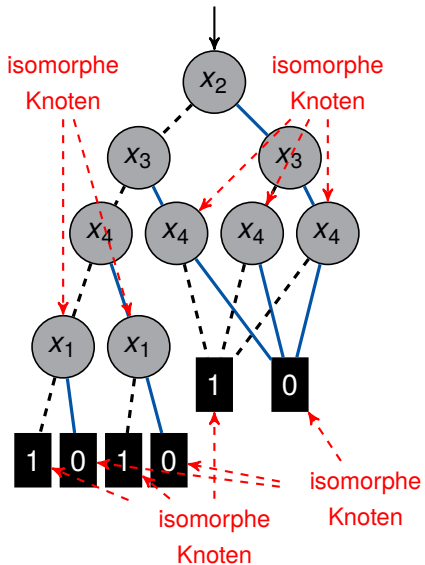
## Beispiel für reduzierte und nicht reduzierte BDDs (1/2)



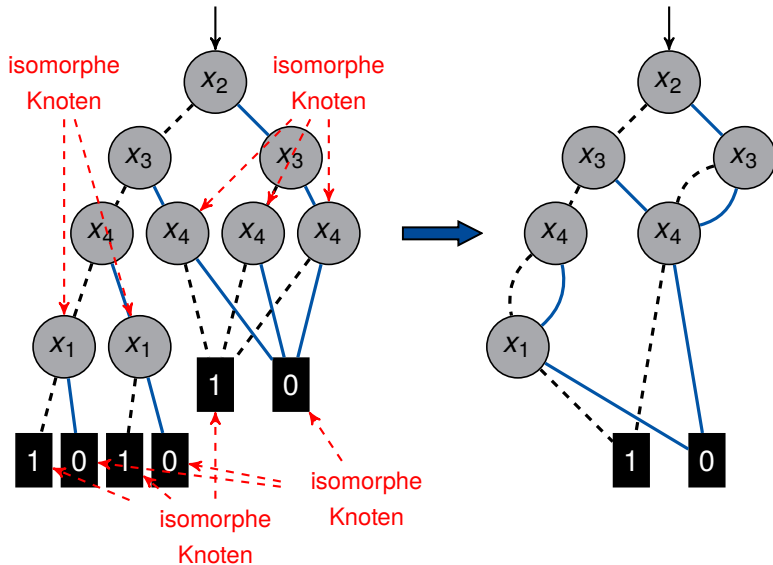
## Beispiel für reduzierte und nicht reduzierte BDDs (1/2)






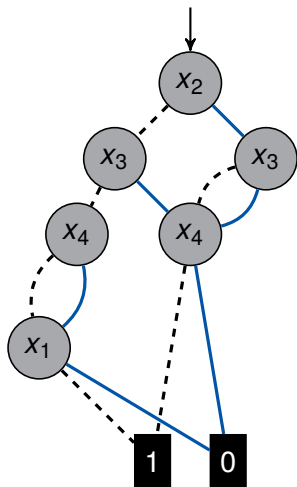
## Beispiel für reduzierte und nicht reduzierte BDDs (2/2)



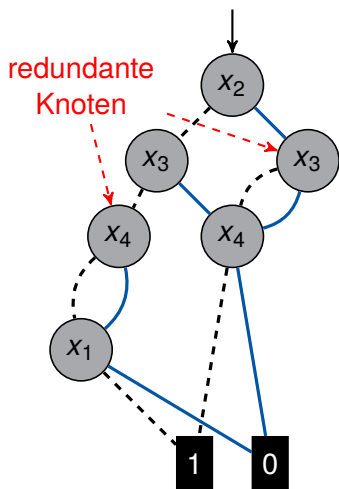
## Beispiel für reduzierte und nicht reduzierte BDDs (2/2)



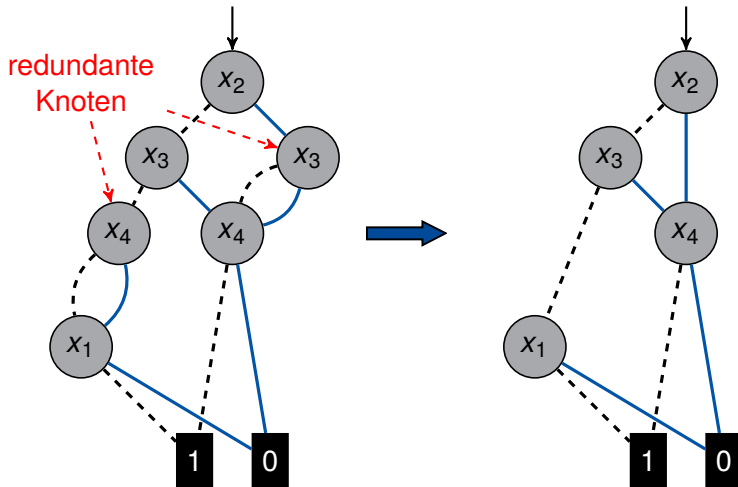
## Beispiel für reduzierte und nicht reduzierte BDDs (2/2)




## Beispiel: Reduktion eines BDDs (1/7)

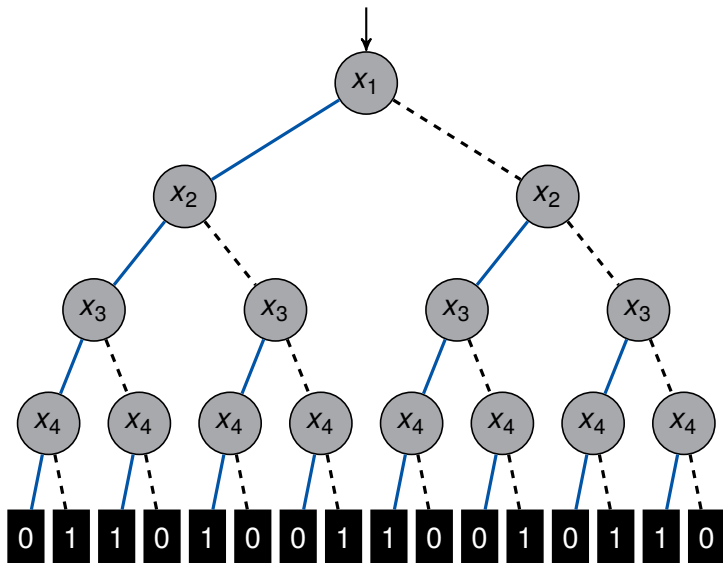


# Beispiel: Reduktion eines BDDs (1/7)

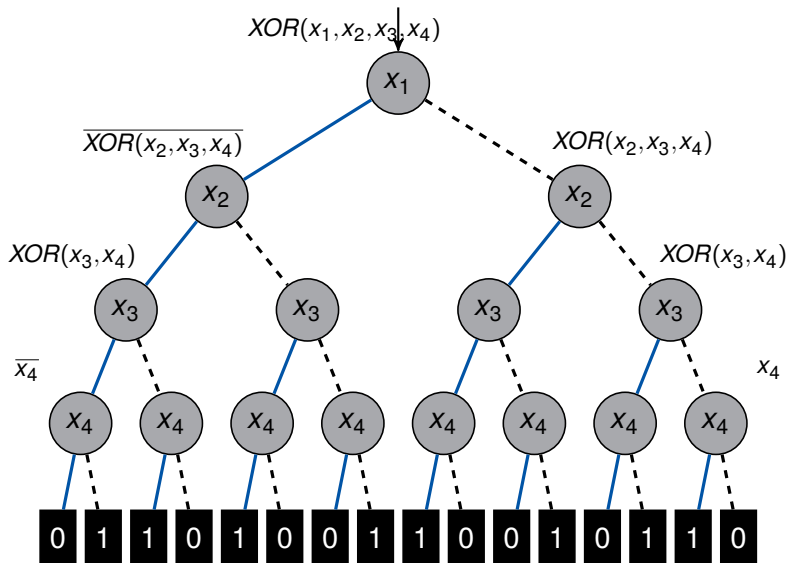


## Beispiel: Reduktion eines BDDs (2/7)

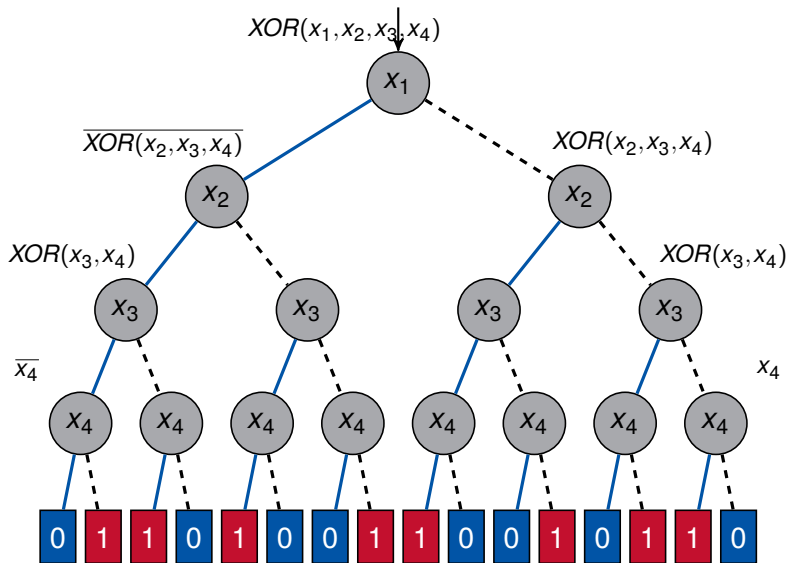

## Beispiel: Reduktion eines BDDs (3/7)

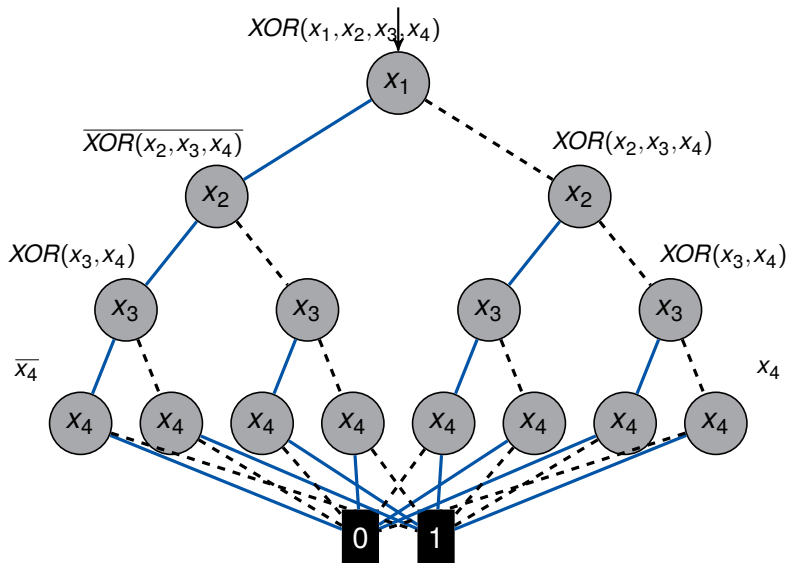


## Beispiel: Reduktion eines BDDs (4/7)

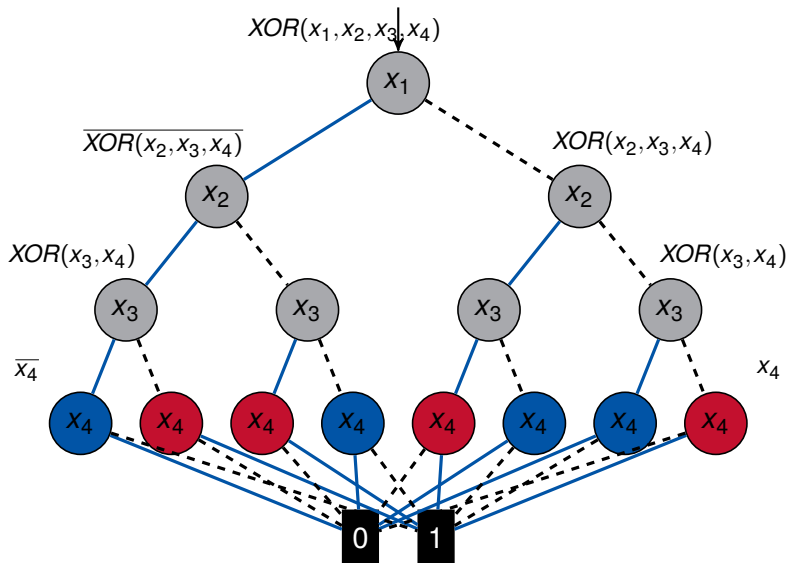





## Beispiel: Reduktion eines BDDs (5/7)

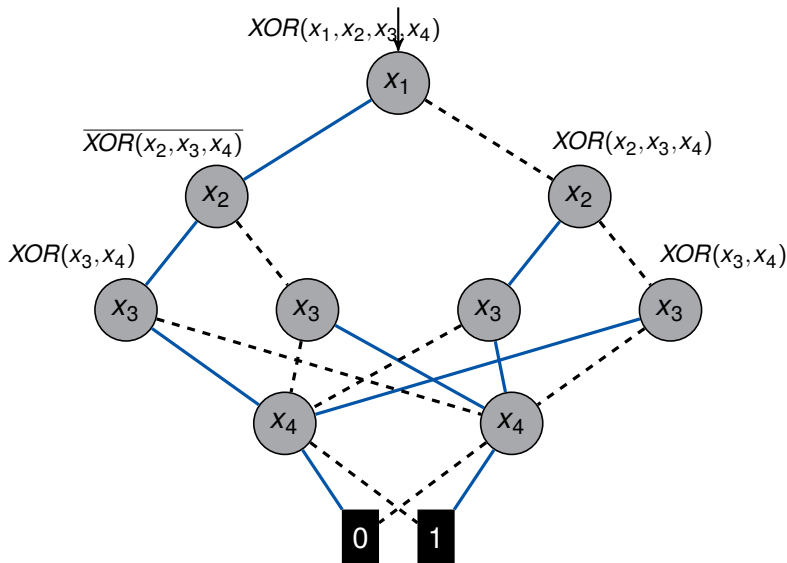


## Beispiel: Reduktion eines BDDs (5/7)

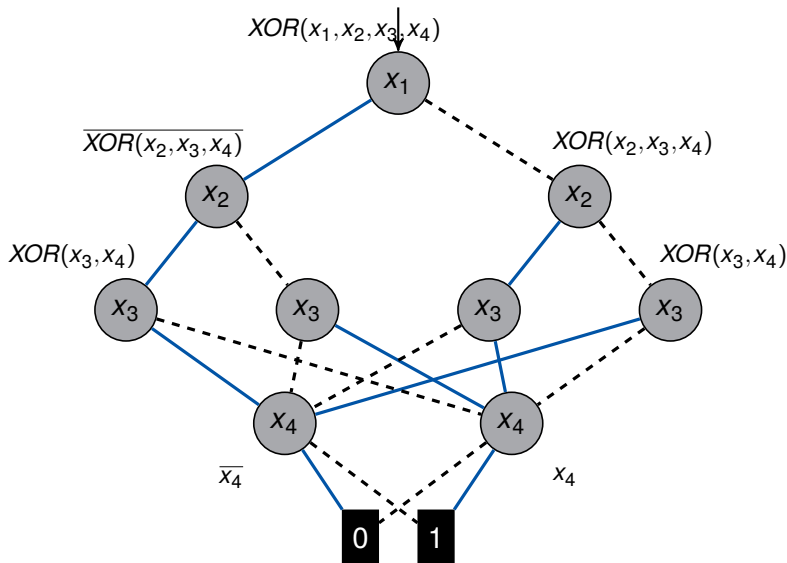


## Beispiel: Reduktion eines BDDs (6/7)

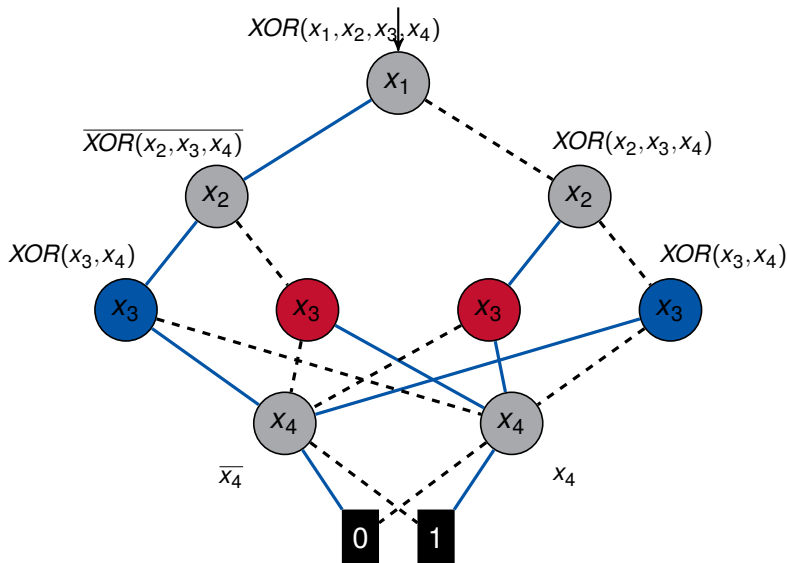

## Beispiel: Reduktion eines BDDs (7/7)

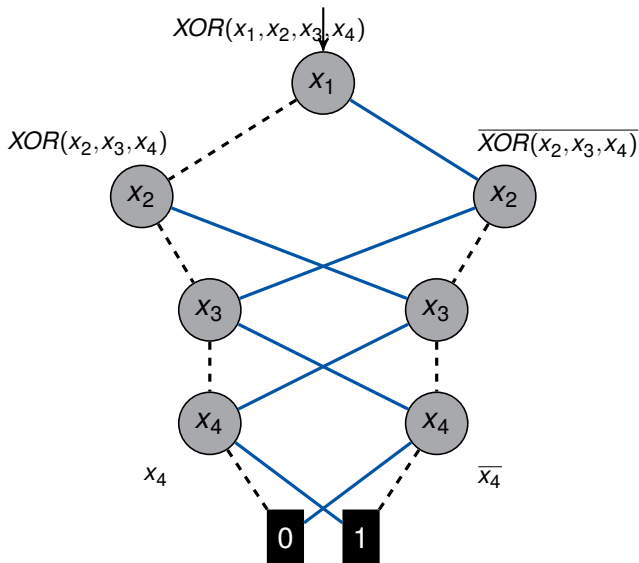

## Beispiel: Reduktion eines BDDs (7/7)

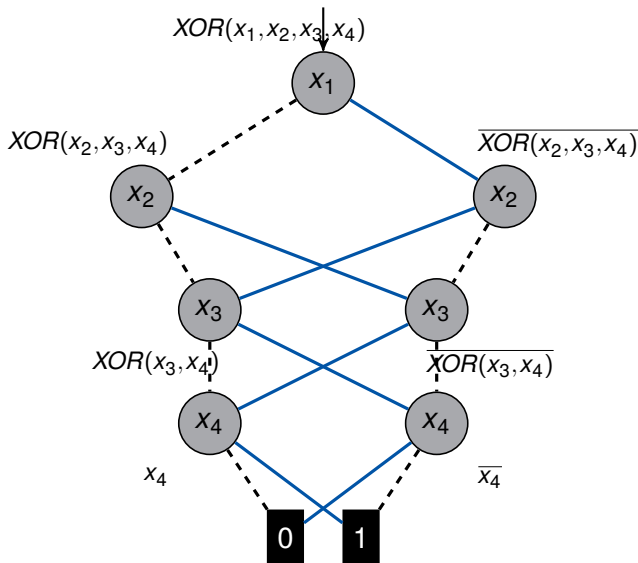

## Satz

**ROBDDs** (Reduced Ordered BDDs, geordnete, reduzierte BDDs) sind **kanonische Darstellungen** boolescher Funktionen.

- Ohne Beweis.
- **Bedeutung:** Für eine **fixe Variablenordnung** ist ein ROBDD eine **eindeutige** Darstellung für eine boolesche Funktion.
- **Notation:** Ab sofort bezeichnen wir ROBDDs als BDDs.

# Kofaktoren und Shannon-Zerlegung

- Für eine boolesche Funktion  $f : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}$  heißt  $f_{x_i=1} : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}$  definiert durch  $f_{x_i=1}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_i, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n) = f(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 1, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n)$  für alle  $\alpha \in \{0, 1\}^n$  der **Kofaktor** von  $f$  nach  $x_i = 1$ .
- Entsprechend heißt  $f_{x_i=0} = f(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 0, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n)$  der **Kofaktor** von  $f$  nach  $x_i = 0$ .

## Shannonscher Entwicklungssatz

Es gilt für beliebiges  $f$ :

$$f = (x_i \wedge f_{x_i=1}) \vee (x_i' \wedge f_{x_i=0})$$

- $f = (x_i \wedge f_{x_i=1}) \vee (x_i' \wedge f_{x_i=0})$  heißt **Shannon-Zerlegung** von  $f$ .

- Sei  $v$  ein innerer Knoten eines geordneten BDDs, der mit  $x_i$  markiert ist.
- Dann kommt  $x_i$  in Kindern von  $v$  nicht vor (sonst mehrfaches Vorkommen auf dem gleichen Pfad).
- Also sind die Subfunktionen  $f_{high(v)}$ ,  $f_{low(v)}$  von  $f_v$  von  $x_i$  unabhängig, d.h. für alle  $\alpha \in \{0, 1\}^n$  gilt:
  - $f_{high(v)}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 1, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n) = f_{high(v)}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 0, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n)$
  - $f_{low(v)}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 1, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n) = f_{low(v)}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 0, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n)$
- Es folgt dann:  $f_{high(v)} = f_{v, x_i=1}$ ,  $f_{low(v)} = f_{v, x_i=0}$ .
- Somit wird an  $v$  die Shannon-Zerlegung berechnet:  
$$f_v = (x_i \wedge f_{high(v)}) \vee (x_i' \wedge f_{low(v)}) = (x_i \wedge f_{v, x_i=1}) \wedge (x_i' \wedge f_{v, x_i=0}).$$



- Über die **Kofaktoren**.
  - **Beispiel:** Um ein  $bdd_f$  von  $f = x_1x_2x_3 + x_2'x_4 + x_3'x_4$  bzgl. der Variablenordnung  $x_1, x_2, x_3, x_4$  zu konstruieren, konstruiere BDDs von  $f_{x_1=1} = x_2x_3 + x_2'x_4 + x_3'x_4$  und  $f_{x_1=0} = x_2'x_4 + x_3'x_4$ . Sie stellen die Söhne des Knotens  $x_1$  dar. Wende dies rekursiv an.
- Aus einem **booleschen Ausdruck** über **boolesche Operationen**.
- Aus einem **Schaltkreis** über boolesche Operationen (Symbolische Simulation).

## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladierers aus Kofaktoren (1/3)

---

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladierers aus Kofaktoren (1/3)

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladierers aus Kofaktoren (1/3)

■  $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (1/3)

- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$
- $f_{a=1}(b,c) = b \cdot f_{a=1,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=1,b=0}(c).$

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (1/3)

- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$
- $f_{a=1}(b,c) = b \cdot f_{a=1,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=1,b=0}(c).$

$b$	$c$	$f_{a=1}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (1/3)

- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$
- $f_{a=1}(b,c) = b \cdot f_{a=1,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=1,b=0}(c).$

$b$	$c$	$f_{a=1}$	$c$	$f_{a=1,b=1}$
0	0	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	1		
1	1	1		

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (1/3)

- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$
- $f_{a=1}(b,c) = b \cdot f_{a=1,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=1,b=0}(c).$

$b$	$c$	$f_{a=1}$	$c$	$f_{a=1,b=1}$	$c$	$f_{a=1,b=0}$
0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	1				
1	1	1				

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1



## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (1/3)

- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$
- $f_{a=1}(b,c) = b \cdot f_{a=1,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=1,b=0}(c).$

$b$	$c$	$f_{a=1}$	$c$	$f_{a=1,b=1}$	$c$	$f_{a=1,b=0}$
0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	1				
1	1	1				


↓

1

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1
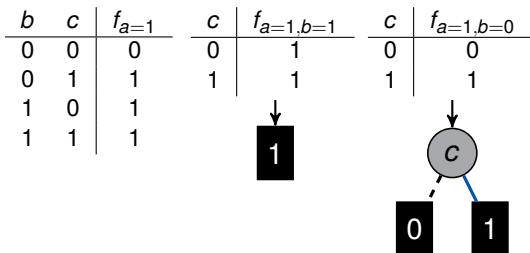
## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (1/3)


- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$
- $f_{a=1}(b,c) = b \cdot f_{a=1,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=1,b=0}(c).$



$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1
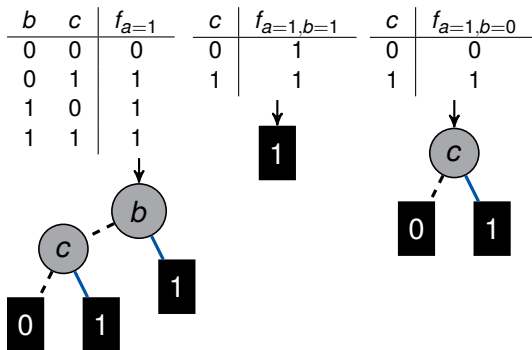
## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (1/3)


- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$
- $f_{a=1}(b,c) = b \cdot f_{a=1,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=1,b=0}(c).$



<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>fa</i> <sub>1</sub>	<i>fa</i> <sub>0</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1
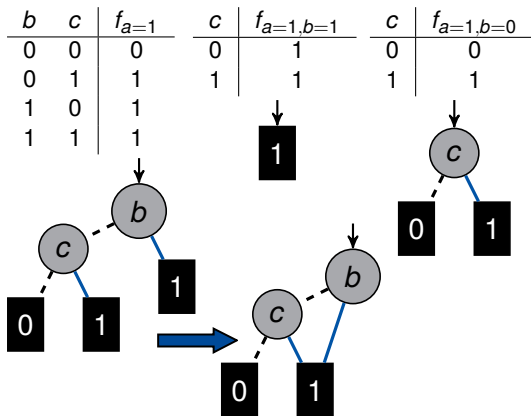
# BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (1/3)

- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$
- $f_{a=1}(b,c) = b \cdot f_{a=1,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=1,b=0}(c).$



<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>fa</i> <sub>1</sub>	<i>fa</i> <sub>0</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladierers aus Kofaktoren (2/3)

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladierers aus Kofaktoren (2/3)

■  $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (2/3)

- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c)$ .
- $f_{a=0}(b,c) = b \cdot f_{a=0,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=0,b=0}(c)$ .

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (2/3)

- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$
- $f_{a=0}(b,c) = b \cdot f_{a=0,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=0,b=0}(c).$

$b$	$c$	$f_{a=0}$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1



## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (2/3)

- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$
- $f_{a=0}(b,c) = b \cdot f_{a=0,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=0,b=0}(c).$

$b$	$c$	$f_{a=0}$	$c$	$f_{a=0,b=1}$
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0		
1	1	1		

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (2/3)

- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$
- $f_{a=0}(b,c) = b \cdot f_{a=0,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=0,b=0}(c).$

$b$	$c$	$f_{a=0}$	$c$	$f_{a=0,b=1}$	$c$	$f_{a=0,b=0}$
0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0				
1	1	1				

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (2/3)

- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$
- $f_{a=0}(b,c) = b \cdot f_{a=0,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=0,b=0}(c).$


$b$	$c$	$f_{a=0}$	$c$	$f_{a=0,b=1}$	$c$	$f_{a=0,b=0}$
0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0				
1	1	1				

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1
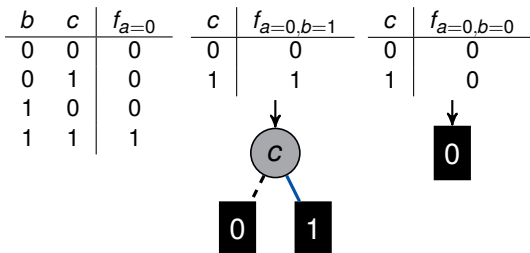
## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (2/3)


- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$
- $f_{a=0}(b,c) = b \cdot f_{a=0,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=0,b=0}(c).$



<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>fa</i> <sub>1</sub>	<i>fa</i> <sub>0</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1
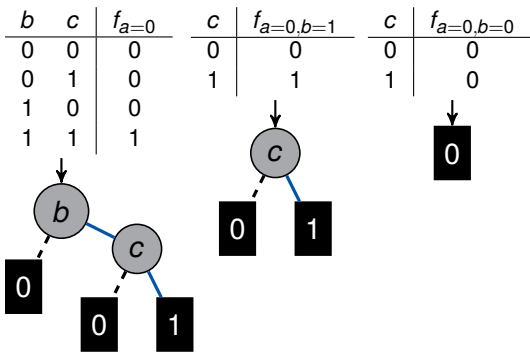
## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (2/3)


- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$
- $f_{a=0}(b,c) = b \cdot f_{a=0,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=0,b=0}(c).$



$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1
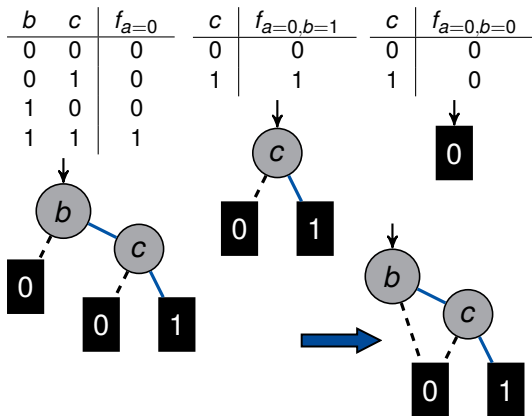
## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (2/3)

- $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$
- $f_{a=0}(b,c) = b \cdot f_{a=0,b=1}(c) + b' \cdot f_{a=0,b=0}(c).$



$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (3/3)

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (3/3)


■  $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


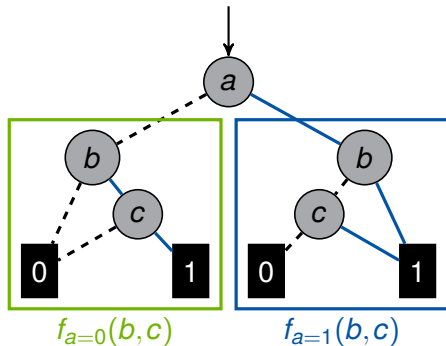
## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (3/3)


■  $f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$



$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1
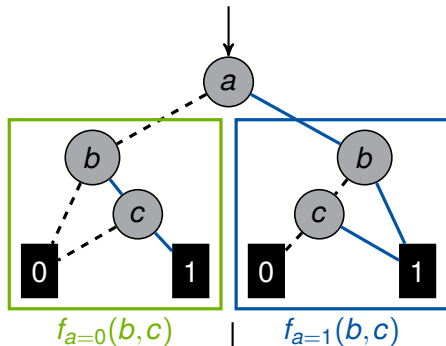
## BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines Volladdierers aus Kofaktoren (3/3)

$$\blacksquare f(a,b,c) = a \cdot f_{a=1}(b,c) + a' \cdot f_{a=0}(b,c).$$



$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


# BDD aus einem booleschen Ausdruck

■ Konstruiere BDD  $bdd_f$  von  $f = x_1x_2x_3 + x'_2x_4 + x'_3x_4$ .

- Generiere  $bdd_{x_1}$ ,  $bdd_{x_2}$ ,  $bdd_{x_3}$ ,  $bdd_{x_4}$ .
- Berechne  $bdd_{x_1x_2} := AND(bdd_{x_1}, bdd_{x_2})$ .
- Berechne  $bdd_{x_1x_2x_3} := AND(bdd_{x_1x_2}, bdd_{x_3})$ .
- Berechne  $bdd_{x'_2} := NOT(bdd_{x_2})$ .
- Berechne  $bdd_{x'_2x_4} := AND(bdd_{x'_2}, bdd_{x_4})$ .
- Berechne  $bdd_{x'_3} := NOT(bdd_{x_3})$ .
- Berechne  $bdd_{x'_3x_4} := AND(bdd_{x'_3}, bdd_{x_4})$ .
- Berechne  $bdd_{x_1x_2x_3+x'_2x_4} := OR(bdd_{x_1x_2x_3}, bdd_{x'_2x_4})$ .
- Berechne  $bdd_f := OR(bdd_{x_1x_2x_3+x'_2x_4}, bdd_{x'_3x_4})$ .

■ Berechnung von AND, OR, NOT: Später!

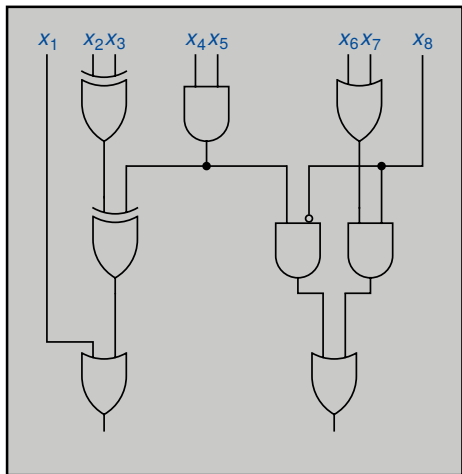
## BDD aus Schaltkreis: Symbolische Simulation



# BDD aus Schaltkreis: Symbolische Simulation
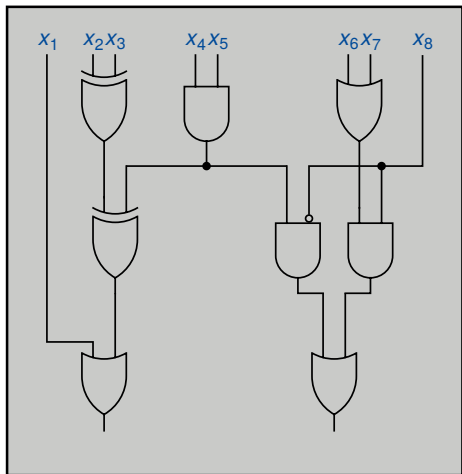
## BDD-Operationen:


$bdd_{x_1}, bdd_{x_2}, \dots, bdd_{x_8},$




# BDD aus Schaltkreis: Symbolische Simulation
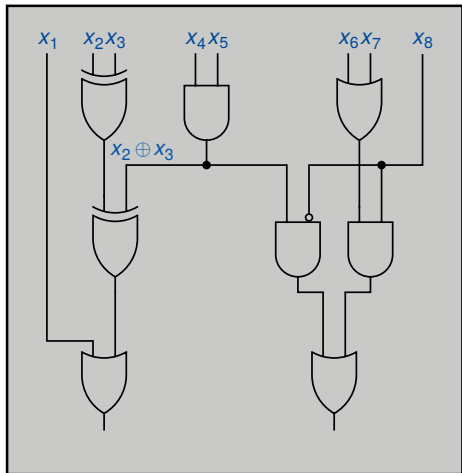
## BDD-Operationen:

$$\begin{aligned} & bdd_{x_1}, bdd_{x_2}, \dots, bdd_{x_8}, \\ & bdd_g \\ & := XOR(bdd_{x_2}, bdd_{x_3}), \end{aligned}$$


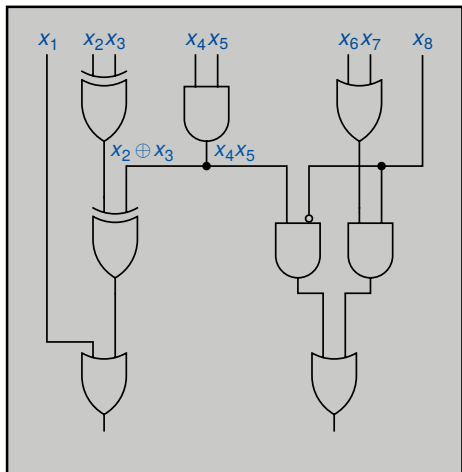
# BDD aus Schaltkreis: Symbolische Simulation



## BDD-Operationen:

$bdd_{x_1}, bdd_{x_2}, \dots, bdd_{x_8},$


$bdd_9$

$:= XOR(bdd_{x_2}, bdd_{x_3}),$

$bdd_{10}$

$:= AND(bdd_{x_4}, bdd_{x_5}),$
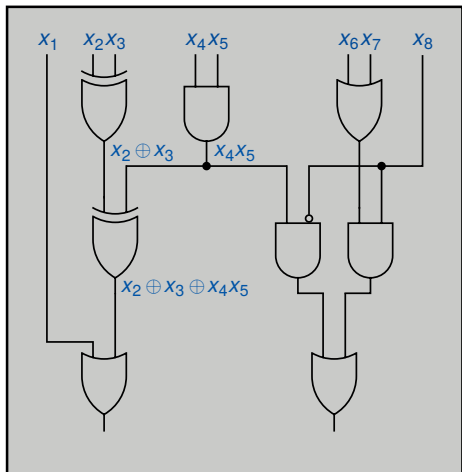
# BDD aus Schaltkreis: Symbolische Simulation



## BDD-Operationen:

$bdd_{x_1}, bdd_{x_2}, \dots, bdd_{x_8},$

$bdd_9$

$:= XOR(bdd_{x_2}, bdd_{x_3}),$

$bdd_{10}$


$:= AND(bdd_{x_4}, bdd_{x_5}),$

$bdd_{11}$

$:= XOR(bdd_{x_9}, bdd_{x_{10}}),$


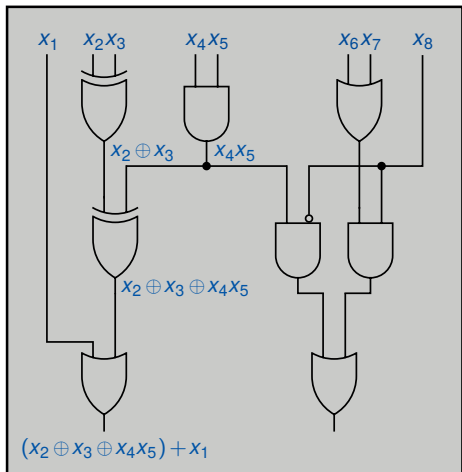
# BDD aus Schaltkreis: Symbolische Simulation



## BDD-Operationen:

$bdd_{x_1}, bdd_{x_2}, \dots, bdd_{x_8},$

$bdd_9$

$:= XOR(bdd_{x_2}, bdd_{x_3}),$

$bdd_{10}$

$:= AND(bdd_{x_4}, bdd_{x_5}),$


$bdd_{11}$

$:= XOR(bdd_{x_9}, bdd_{x_{10}}),$

$bdd_{out_1}$

$:= OR(bdd_{x_1}, bdd_{x_{11}}),$
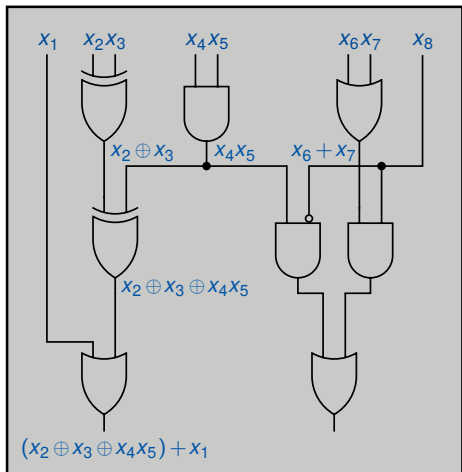
# BDD aus Schaltkreis: Symbolische Simulation



## BDD-Operationen:

$bdd_{x_1}, bdd_{x_2}, \dots, bdd_{x_8},$

$bdd_9$

$:= XOR(bdd_{x_2}, bdd_{x_3}),$

$bdd_{10}$

$:= AND(bdd_{x_4}, bdd_{x_5}),$

$bdd_{11}$

$:= XOR(bdd_{x_9}, bdd_{x_{10}}),$


$bdd_{out_1}$

$:= OR(bdd_{x_1}, bdd_{x_{11}}),$

$bdd_{12}$

$:= OR(bdd_{x_6}, bdd_{x_7}),$
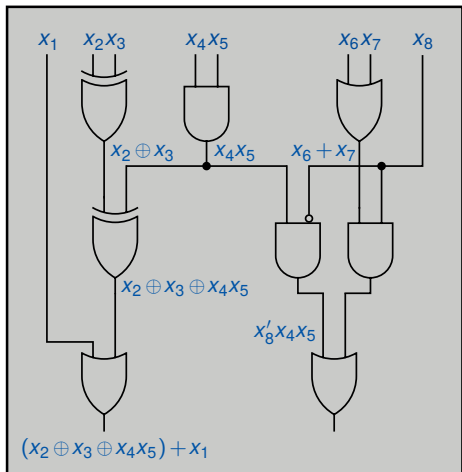
# BDD aus Schaltkreis: Symbolische Simulation



## BDD-Operationen:

$bdd_{x_1}, bdd_{x_2}, \dots, bdd_{x_8},$

$bdd_9$

$:= \text{XOR}(bdd_{x_2}, bdd_{x_3}),$

$bdd_{10}$

$:= \text{AND}(bdd_{x_4}, bdd_{x_5}),$

$bdd_{11}$

$:= \text{XOR}(bdd_{x_9}, bdd_{x_{10}}),$

$bdd_{out_1}$

$:= \text{OR}(bdd_{x_1}, bdd_{x_{11}}),$


$bdd_{12}$

$:= \text{OR}(bdd_{x_6}, bdd_{x_7}),$

$bdd_{13}$

$:= \text{AND}(bdd_{x_{10}}, \text{NOT}(bdd_{x_8})),$
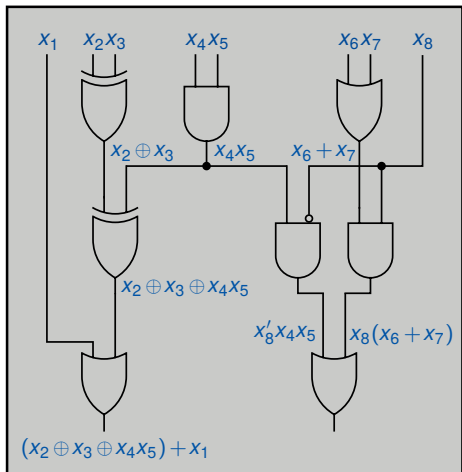
# BDD aus Schaltkreis: Symbolische Simulation



## BDD-Operationen:

$bdd_{x_1}, bdd_{x_2}, \dots, bdd_{x_8},$

$bdd_9$

$:= \text{XOR}(bdd_{x_2}, bdd_{x_3}),$

$bdd_{10}$

$:= \text{AND}(bdd_{x_4}, bdd_{x_5}),$

$bdd_{11}$

$:= \text{XOR}(bdd_{x_9}, bdd_{x_{10}}),$

$bdd_{out_1}$

$:= \text{OR}(bdd_{x_1}, bdd_{x_{11}}),$

$bdd_{12}$

$:= \text{OR}(bdd_{x_6}, bdd_{x_7}),$


$bdd_{13}$

$:= \text{AND}(bdd_{x_{10}}, \text{NOT}(bdd_{x_8})),$

$bdd_{14}$

$:= \text{AND}(bdd_{x_{12}}, bdd_{x_8}),$
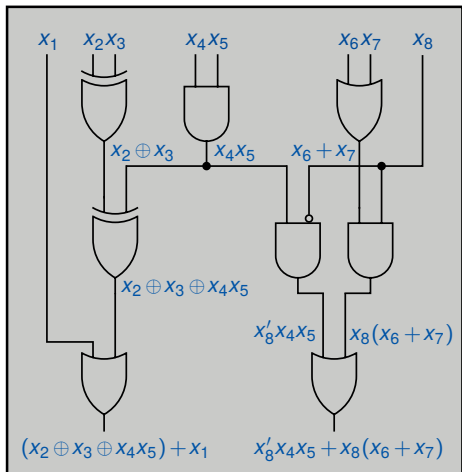
# BDD aus Schaltkreis: Symbolische Simulation



## BDD-Operationen:

$bdd_{x_1}, bdd_{x_2}, \dots, bdd_{x_8},$

$bdd_9$

$:= XOR(bdd_{x_2}, bdd_{x_3}),$

$bdd_{10}$

$:= AND(bdd_{x_4}, bdd_{x_5}),$

$bdd_{11}$

$:= XOR(bdd_{x_9}, bdd_{x_{10}}),$

$bdd_{out_1}$

$:= OR(bdd_{x_1}, bdd_{x_{11}}),$

$bdd_{12}$

$:= OR(bdd_{x_6}, bdd_{x_7}),$

$bdd_{13}$

$:= AND(bdd_{x_{10}}, NOT(bdd_{x_8})),$


$bdd_{14}$

$:= AND(bdd_{x_{12}}, bdd_{x_8}),$


$bdd_{out_2}$

$:= OR(bdd_{x_{13}}, bdd_{x_{14}}).$

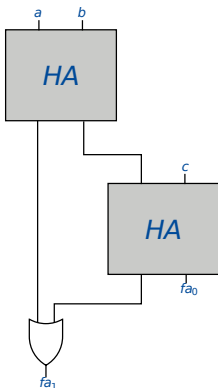
## Beispiel: BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines FAs aus Schaltkreis


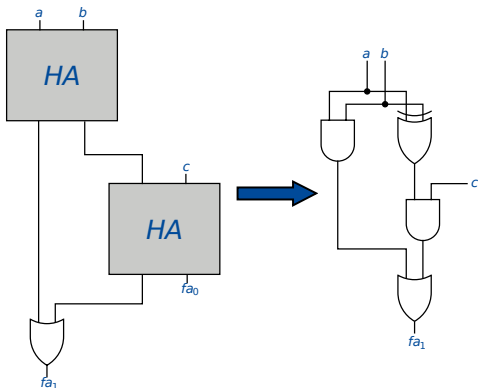
## Beispiel: BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines FAs aus Schaltkreis



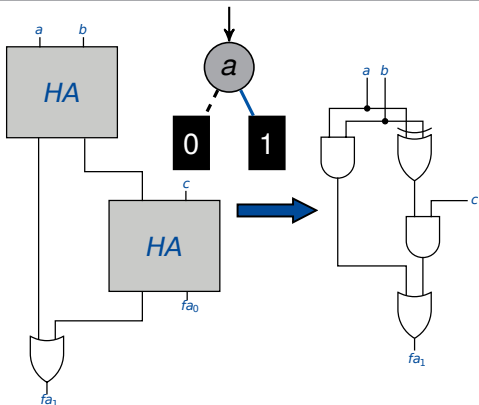
## Beispiel: BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines FAs aus Schaltkreis






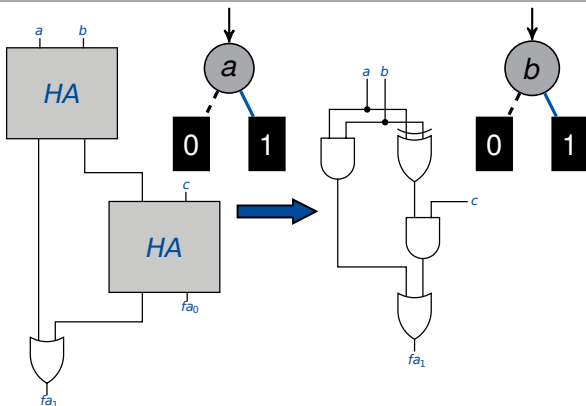
# Beispiel: BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines FAs aus Schaltkreis



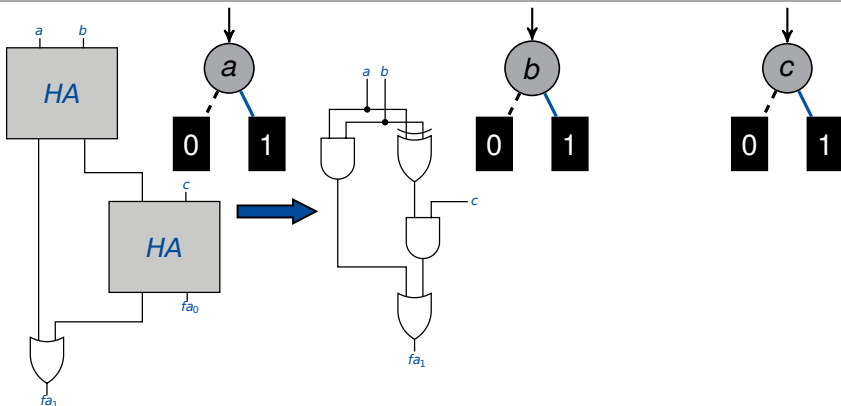
# Beispiel: BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines FAs aus Schaltkreis



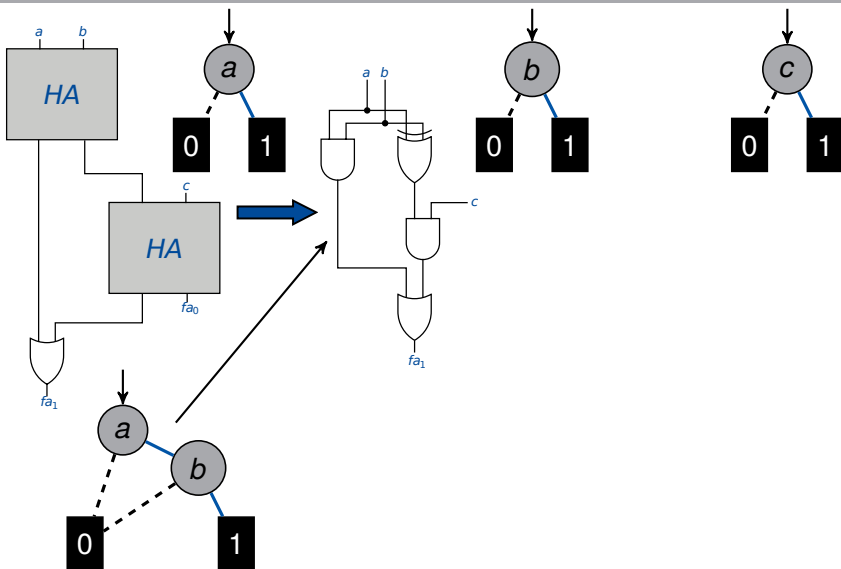
# Beispiel: BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines FAs aus Schaltkreis



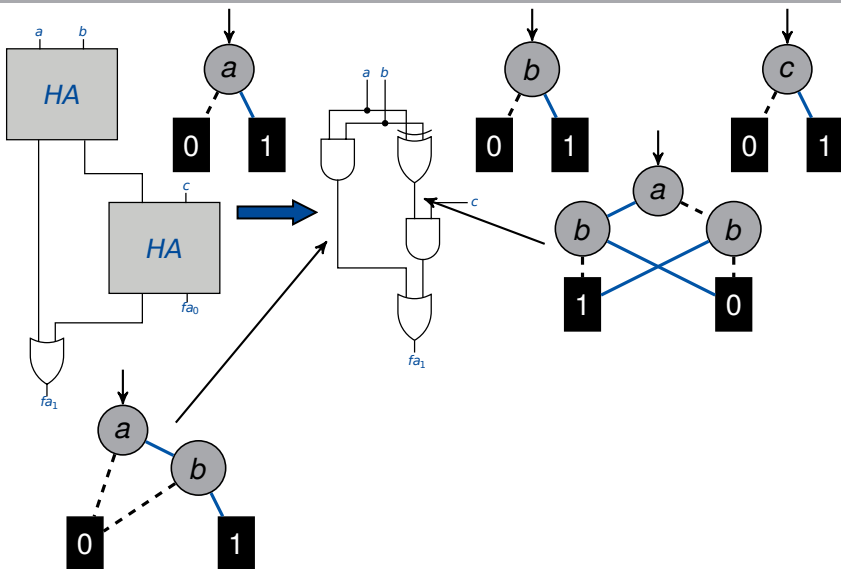
# Beispiel: BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines FAs aus Schaltkreis



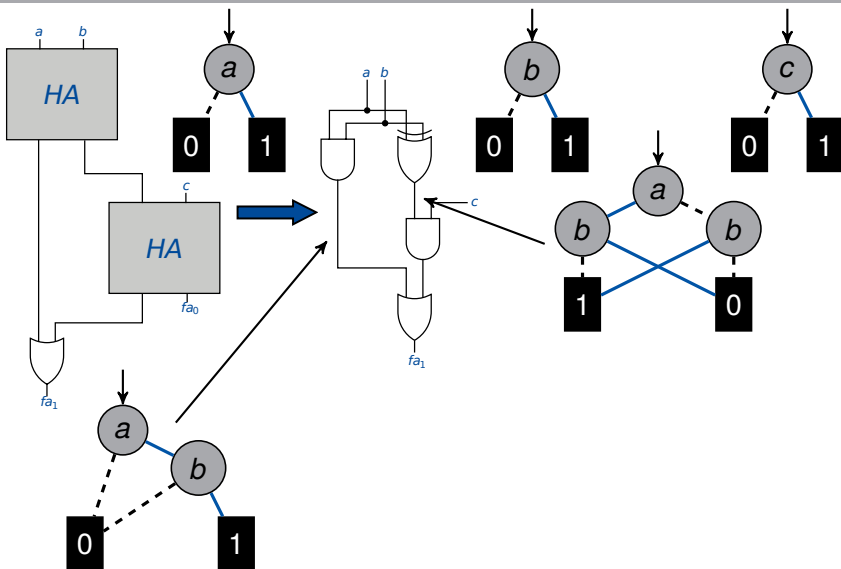
# Beispiel: BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines FAs aus Schaltkreis


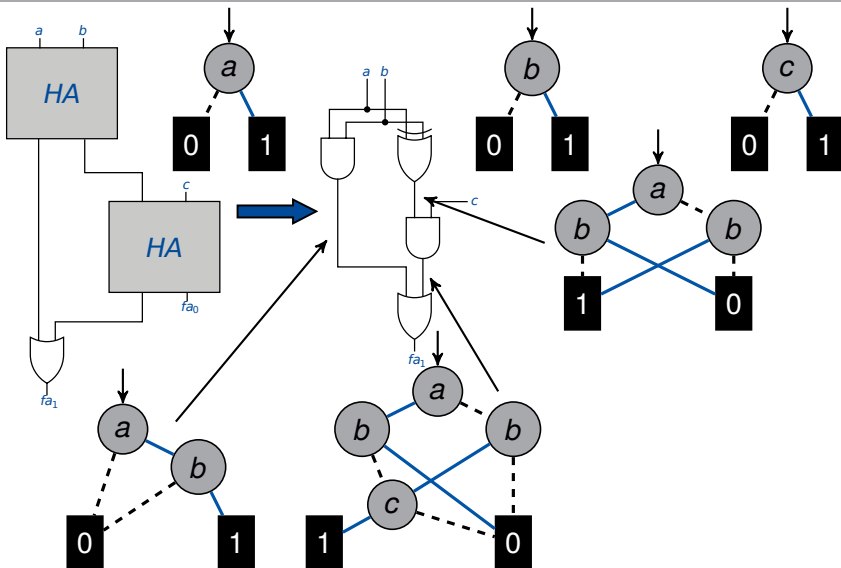
# Beispiel: BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines FAs aus Schaltkreis



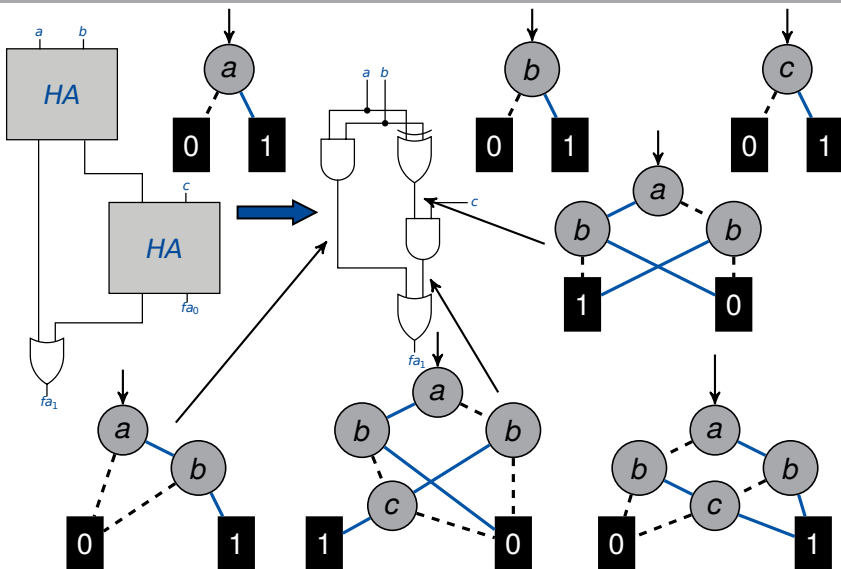
# Beispiel: BDD des Carry-Bits $f := fa_1$ eines FAs aus Schaltkreis



# Übrigens ...

- Wir haben soeben einen **Äquivalenzcheck** durchgeführt!

$a$	$b$	$c$	$fa_1$	$fa_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

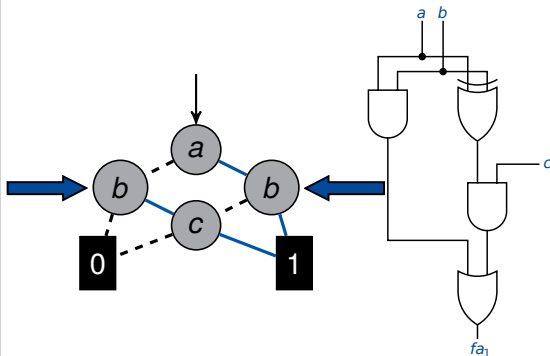



- Gegeben BDDs  $a$  und  $b$ , berechne BDD  $c = AND(a, b)$ .
- Erste Option: Berechne die **Funktionstabelle** von  $(a \cdot b)$ , erzeuge daraus das BDD mit der Kofaktor-Methode  
→ sehr ineffizient!
- Besserer Ansatz: **If-Then-Else-Funktion** ( $ITE$ ).
  - $ITE(F, G, H) := FG + F'H$ .
  - Alle binären Operationen sind auf  $ITE$  zurückführbar.
    - $AND(F, G) = ITE(F, G, 0)$
    - $OR(F, G) = ITE(F, 1, G)$
    - $NOT(F) = ITE(F, 0, 1)$
    - $XOR(F, G) = ITE(F, G', G)$

# Realisierung von booleschen Operationen zwischen BDDs

- Gegeben BDDs  $a$  und  $b$ , berechne BDD  $c = AND(a, b)$
- Erste Option: Berechne die **Funktionstabelle** von  $(a \cdot b)$ ,  
erzeuge daraus das BDD mit der Kofaktor-Methode  
→ sehr ineffizient!
- Besserer Ansatz: **If-Then-Else-Funktion** ( $ITE$ ).
  - $ITE(F, G, H) := FG + F'H.$
  - Alle binären Operationen sind auf  $ITE$  zurückführbar.
    - $AND(F, G) = ITE(F, G, 0)$
    - $OR(F, G) = ITE(F, 1, G)$
    - $NOT(F) = ITE(F, 0, 1)$
    - $XOR(F, G) = ITE(F, G', G)$



# Berechnung von *ITE* auf BDDs-Prinzip

- Gegeben sind drei BDDs  $F$ ,  $G$  und  $H$  mit der gleichen Variablenordnung. Gesucht ist BDD für  $ITE(F, G, H)$ .

- Es gilt für eine Variable  $x$ :


- $$\begin{aligned} &ITE(F, G, H) \\ &= FG + F'H \\ &= x(FG + F'H)_{x=1} + x'(FG + F'H)_{x=0} \\ &= x(F_{x=1}G_{x=1} + (F_{x=1})'H_{x=1}) + x'(F_{x=0}G_{x=0} + (F_{x=0})'H_{x=0}) \\ &= x \cdot ITE(F_{x=1}, G_{x=1}, H_{x=1}) + x' \cdot ITE(F_{x=0}, G_{x=0}, H_{x=0}). \end{aligned}$$

- *ITE*-Berechnung im vollständigen BDD:

- Sei  $x$  die oberste Variable in BDDs  $F$ ,  $G$  und  $H$ .
- BDDs für  $F_{x=1}$ ,  $G_{x=1}$ ,  $H_{x=1}$ ,  $F_{x=0}$ ,  $G_{x=0}$ ,  $H_{x=0}$  sind Kinder von  $x$ .
- Berechne BDDs  $ITE(F_{x=1}, G_{x=1}, H_{x=1})$  und  $ITE(F_{x=0}, G_{x=0}, H_{x=0})$  rekursiv.  $x$  mit diesen BDDs als Kinder ist das gesuchte BDD.


- $ITE(F, G, H)$   
 $= x \cdot ITE(F_{x=1}, G_{x=1}, H_{x=1}) + x' \cdot ITE(F_{x=0}, G_{x=0}, H_{x=0}).$
- **Rekursive** Vorgehensweise:
  - Berechne BDDs  $ITE(F_{x=1}, G_{x=1}, H_{x=1})$  und  $ITE(F_{x=0}, G_{x=0}, H_{x=0}).$
  - Falls  $ITE(F_{x=1}, G_{x=1}, H_{x=1}) = ITE(F_{x=0}, G_{x=0}, H_{x=0})$ , so ist  $ITE(F, G, H) = ITE(F_{x=1}, G_{x=1}, H_{x=1}) = ITE(F_{x=0}, G_{x=0}, H_{x=0}).$
  - Sonst generiere einen neuen Knoten  $x$ , dessen high-Kante auf  $ITE(F_{x=1}, G_{x=1}, H_{x=1})$  und low-Kante auf  $ITE(F_{x=0}, G_{x=0}, H_{x=0})$  zeigt.
  - **Terminalfälle:**  
 $ITE(1, F, G) = ITE(0, G, F) = ITE(F, 1, 0) = ITE(G, F, F) = F.$

# ITE-Berechnung: Beispiel (1/2)

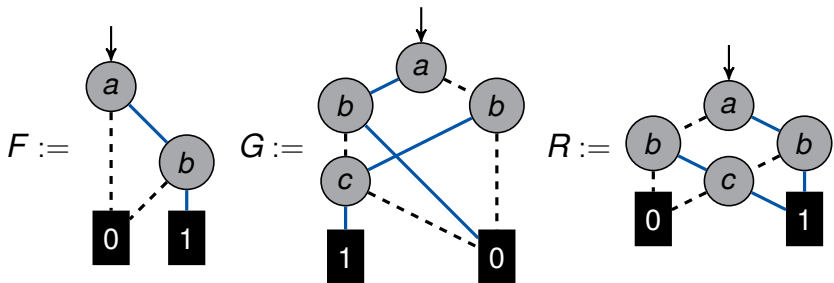


- Wir haben vorhin gerechnet:  $R = OR(F, G)$
- Dies entspricht:  $R = \text{ITE}(F, 1, G)$ .
- Wir wollen nun die rekursive  $\text{ITE}$ -Berechnung nachvollziehen.
- Es liegt kein Terminalfall vor, obere Variable:  $a$ .

# ITE-Berechnung: Beispiel (2/2)

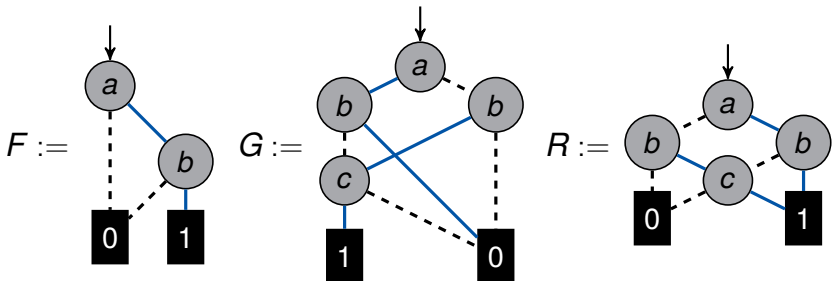

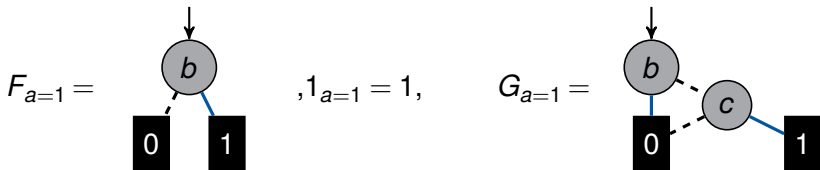
■ Berechne zunächst rekursiv  $ITE(F_{a=1}, 1_{a=1}, G_{a=1})$ .




■ Rechne rekursiv mit Variable  $b$  weiter:

$$ITE(F_{a=1}, 1_{a=1}, G_{a=1}) = b \cdot ITE(F_{a=1, b=1}, 1_{a=1, b=1}, G_{a=1, b=1}) + b' \cdot ITE(F_{a=1, b=0}, 1_{a=1, b=0}, G_{a=1, b=0}).$$
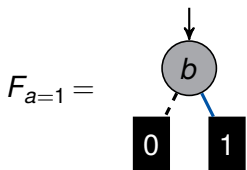
# Beispiel: $ITE(F_{a=1}, 1_{a=1}, G_{a=1})$




$1_{a=1} = 1,$

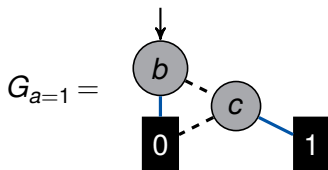

■  $ITE(F_{a=1}, 1_{a=1}, G_{a=1}) = b \cdot ITE(F_{a=1}, b=1, 1_{a=1}, b=1, G_{a=1}, b=1) + b' \cdot ITE(F_{a=1}, b=0, 1_{a=1}, b=0, G_{a=1}, b=0).$


■  $F_{a=1, b=1} = 1_{a=1, b=1} = 1, G_{a=1, b=1} = 0,$   
 $ITE(1, 1, 0) = 1$  (Terminalfall).

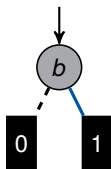■  $F_{a=1, b=0} = 0, 1_{a=1, b=0} = 1, G_{a=1, b=0} = c =$   
 $ITE(0, 1, c) = c$  (Terminalfall).




■ Insgesamt:

$ITE(F_{a=1}, 1_{a=1}, G_{a=1}) =$

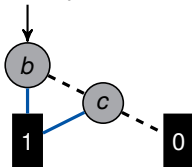
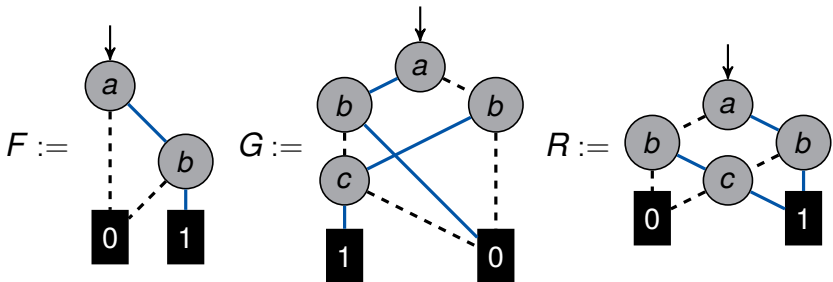
# Beispiel: $ITE(F_{a=0}, 1_{a=0}, G_{a=0})$




■ Berechne zunächst rekursiv  $ITE(F_{a=0}, 1_{a=0}, G_{a=0})$ .

$$F_{a=0} = 0, \quad 1_{a=0} = 1, \quad G_{a=0} =$$

Ein **Terminalfall** liegt vor:

$$ITE(0, 1, G_{a=0}) = G_{a=0} =$$

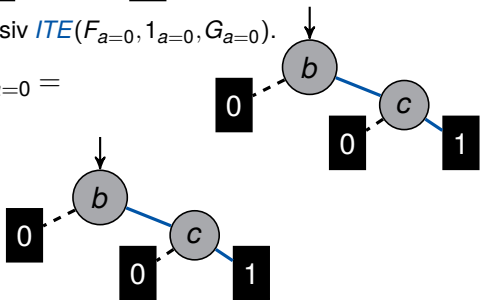




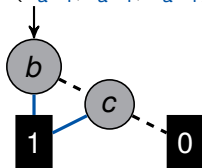
# Beispiel - Ende

$$\blacksquare \text{ITE}(F, 1, G) = a \cdot \text{ITE}(F_{a=1}, 1_{a=1}, G_{a=1}) + a' \cdot \text{ITE}(F_{a=0}, 1_{a=0}, G_{a=0}).$$


$$\text{ITE}(F_{a=1}, 1_{a=1}, G_{a=1}) =$$


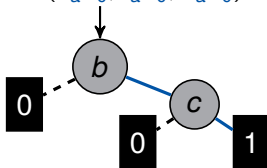
$$\text{ITE}(F_{a=0}, 1_{a=0}, G_{a=0}) =$$



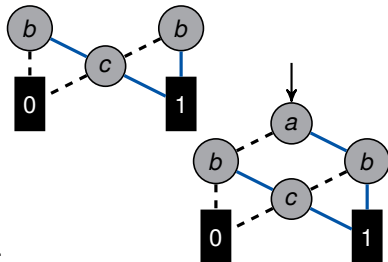- Durch die Verwendung der sogenannten **Computed Tables** (s.u.) sind die berechneten BDDs **bereits reduziert**:



- Somit muss *ITE* nur noch einen Knoten *a* einfügen und seine ausgehenden Kanten „richtig lenken“.

# Zur Komplexität von *ITE*

- Bei der rekursiven Konstruktion von *ITE* überprüft man, ob die BDDs  $ITE(F_{x=1}, G_{x=1}, H_{x=1})$  und  $ITE(F_{x=0}, G_{x=0}, H_{x=0})$  vielleicht bereits generiert wurden und in der sogenannten **Computed Table** (CT) vorliegen.
- Nur wenn dies nicht der Fall ist, werden die BDDs erzeugt und in die CT eingefügt.
- Implementiert man dies effizient, wird die **Komplexität** von *ITE* zu  $O(|F| \cdot |G| \cdot |H|)$ .
  - Ohne Beweis.
- Somit lässt sich etwa die Komplexität von  $AND(F, G) = ITE(F, G, 0)$  durch  $O(|F| \cdot |G|)$  abschätzen (0 ist das BDD für die konstante 0-Funktion, das aus 1 Knoten besteht.)


```
ITE( $F, G, H$ ){  
    if ( $F == 1$ ) return  $G$ ;    // Überprüfe erst 4 Terminalfälle.  
    if ( $F == 0$ ) return  $H$ ;  
    if (( $G == 1$ ) and ( $H == 0$ )) return  $F$ ;  
    if ( $G == H$ ) return  $G$ ;  
  
     $x = \text{Top\_Variable}(F, G, H)$ ;    // Gleiche Variablenordnung.  
     $high = \text{ITE}(F_{x=1}, G_{x=1}, H_{x=1})$ ;  
     $low = \text{ITE}(F_{x=0}, G_{x=0}, H_{x=0})$ ;  
    if ( $high == low$ ) return  $low$ ;  
     $R = \text{Find\_Or\_Add\_in\_Computed\_Table}(x, high, low)$ ;  
    return  $R$ ;  
}
```

- Oft **exponentiell**.
- Hängt stark von der **Variablenordnung** ab.
  - Siehe Beispiel auf der nächsten Folie.
- Für viele **in der Praxis** vorkommende Funktionen sind BDDs zumindest für einige Variablenordnungen kompakt.
- **BDD-Minimierung**: Finden einer „guten“ Variablenordnung (NP-vollständiges Problem).
  - Exakte und heuristische Verfahren.
  - Für einige Funktionen, u.a. Multiplizierer, ist BDD-Größe für jede Variablenordnung exponentiell.

- **Beispiel:**  $f^n(x_1, \dots, x_{2n}) = x_1x_{n+1} + x_2x_{n+2} + \dots + x_nx_{2n}$ .
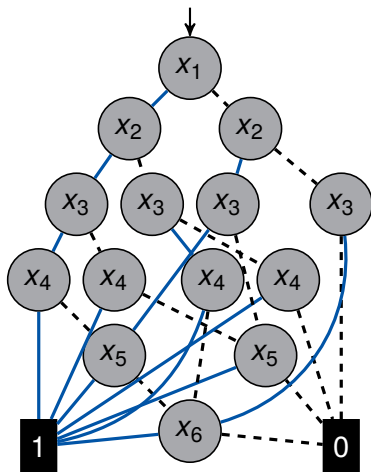
# Einfluss der Variablenordnung


■ **Beispiel:**  $f^n(x_1, \dots, x_{2n}) = x_1x_{n+1} + x_2x_{n+2} + \dots + x_nx_{2n}$ .




exponentielle Größe
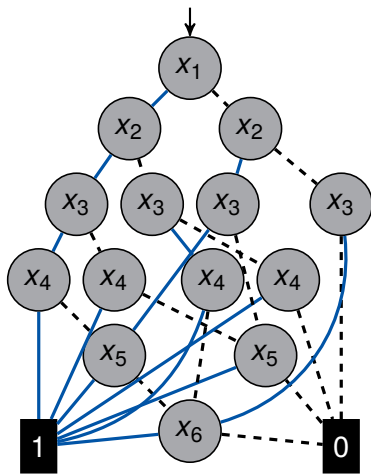
## Einfluss der Variablenordnung

■ **Beispiel:**  $f^n(x_1, \dots, x_{2n}) = x_1x_{n+1} + x_2x_{n+2} + \dots + x_nx_{2n}$ .




exponentielle Größe

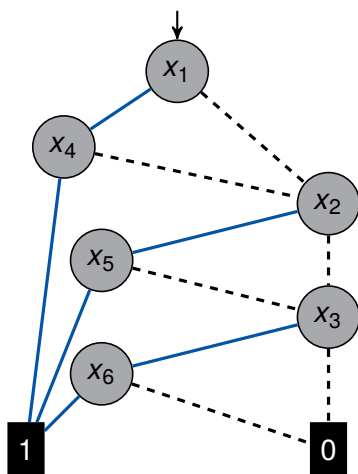


lineare Größe

# Schaltkreis direkt aus BDD

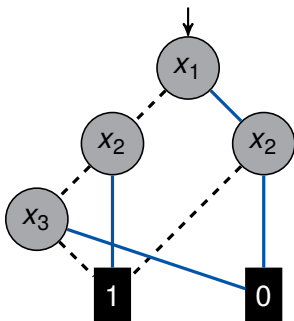





# Schaltkreis direkt aus BDD

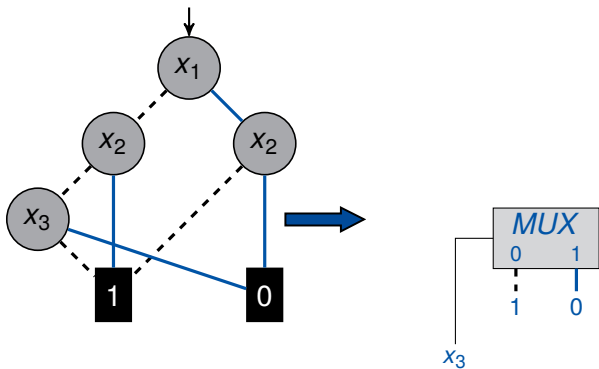


# Schaltkreis direkt aus BDD

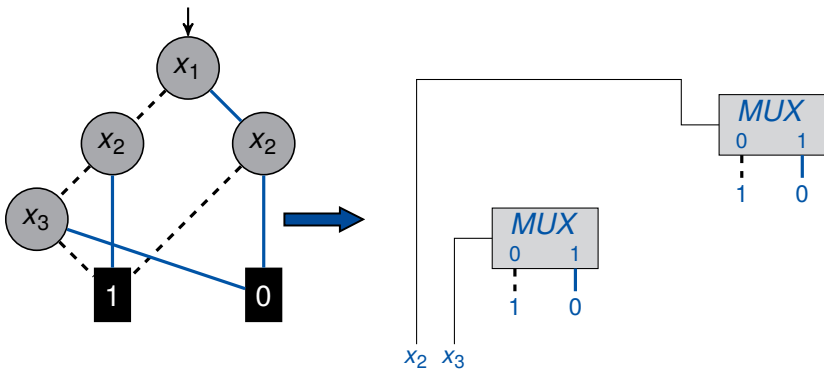


# Schaltkreis direkt aus BDD

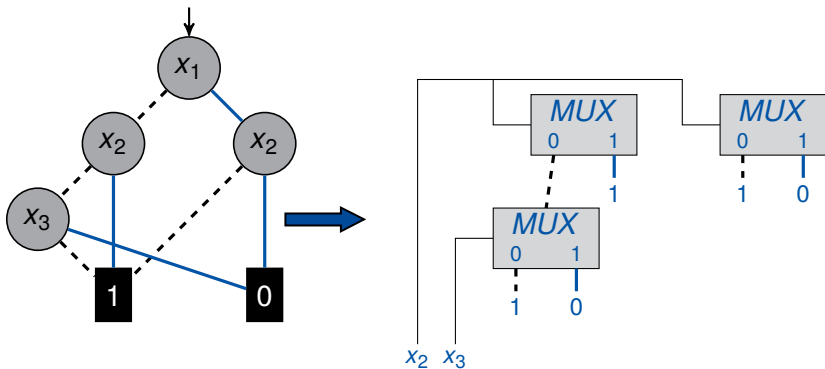

# Schaltkreis direkt aus BDD

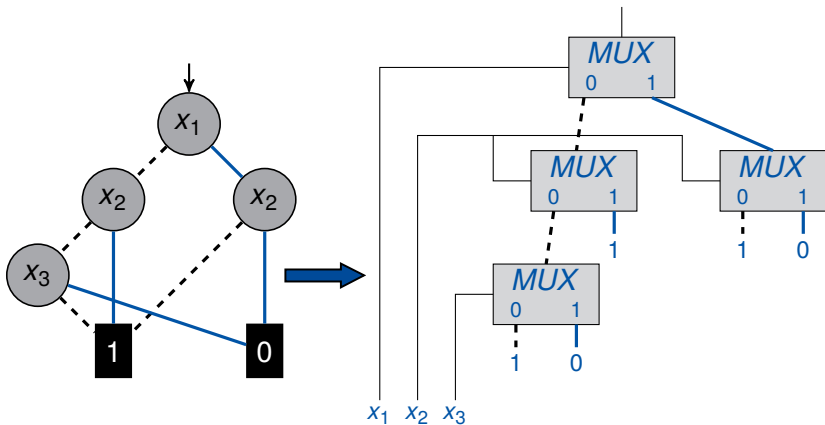

# Schaltkreis direkt aus BDD

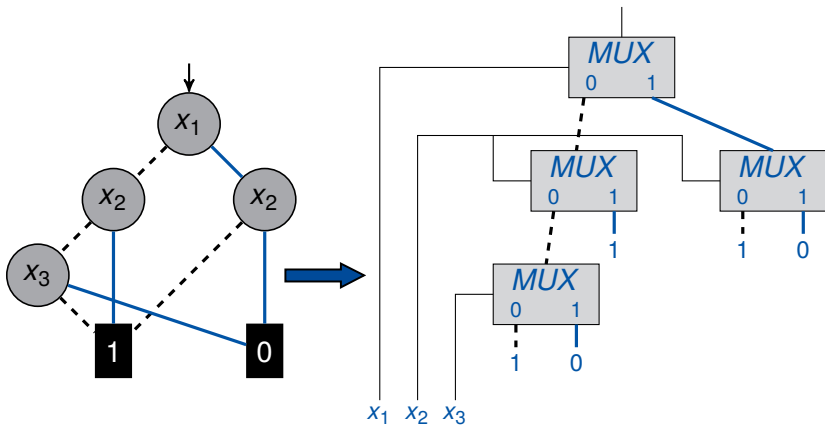

... beschreibt die boolesche Funktion  $x'_1x'_2x'_3 + x'_1x_2 + x_1x'_2$ .